


Estabilidade do Ponto Quiescente

Exercício

Os transistores da Figura 7 foram polarizados no mesmo ponto quiescente e, por isso, alguns resistores foram colocados com valores quebrados e com precisão de seis casas decimais. Estudar a estabilidade desses pontos quiescentes em três situações:

- Variações de I_{CQ} em função dos ganhos de corrente dos transistores ($\Delta I_{CQ} / \Delta \beta$).
- Variações de I_{CQ} em função da temperatura ($\Delta I_{CQ} / \Delta \theta$).
- Variações de I_{CQ} em função das tensões de alimentação ($\Delta I_{CQ} / \Delta V_{CC}$).
- Concluir qual dos três circuitos é mais estável estaticamente.

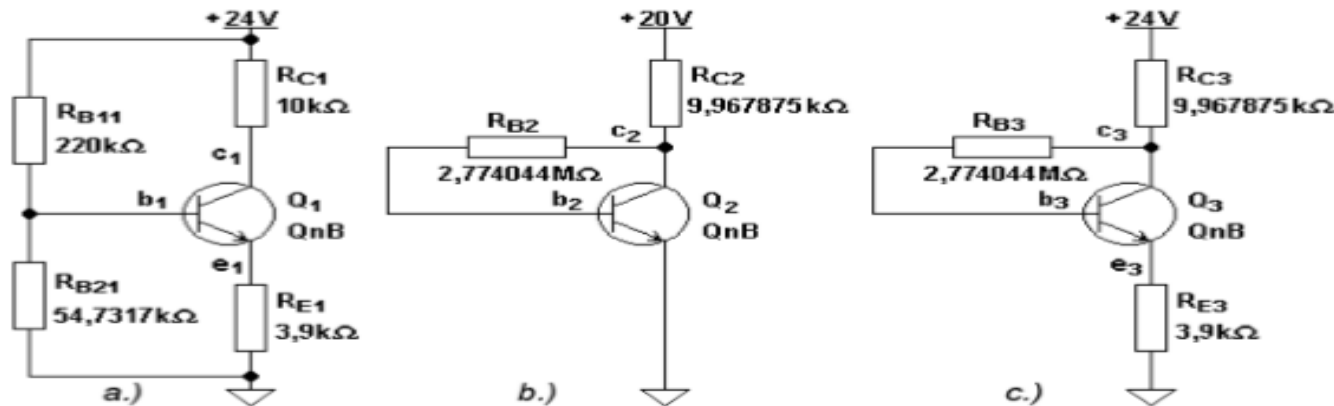Considerar $\Delta \theta = 50^\circ\text{C}$ ($0 \sim 50^\circ\text{C}$), $\Delta V_{CC} = \pm 0,5\text{V}$ e $\Delta \beta = \beta_{\max} - \beta_{\min}$.



Dados do transistor Q_{nB} :

$\beta_{tip} = 310,2984$ e $V_{BEtip} = 0,63685 \text{ V @ } 27^\circ \text{ C}$.

Espalhamento de fabricação $\equiv \beta_{min} = 188,554 \text{ c/ } V_{BEmax} = 0,637 \text{ V}$ e $\beta_{max} = 583,85 \text{ c/ } V_{BEmin} = 0,63615 \text{ V @ } 27^\circ \text{ C}$.

Espalhamento térmico: $\beta (50^\circ \text{ C}) = 316,7076$; $\beta (0^\circ \text{ C}) = 302,243$; $V_{BE} (50^\circ \text{ C}) = 0,58848 \text{ V}$; $V_{BE} (0^\circ \text{ C}) = 0,69254 \text{ V}$.

Equações de Polarização

Circuito A

$$I_{C_1} = \frac{\left(\frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_{B_{11}}} - \frac{V_{BE}}{R_{B_1}} \right) \times R_{B_1} \times \beta}{R_{B_1} + (\beta + 1) \times R_{E_1}}$$

$$R_{B_1} = \frac{R_{B_{11}} \times R_{B_{21}}}{R_{B_{11}} + R_{B_{21}}}$$

$$V_{CE_1} = V_{CC} - \left(R_{C_1} + \frac{\beta + 1}{\beta} \times R_{E_1} \right) \times I_{C_1}$$

Circuito B

$$I_{C_2} = \frac{V_{CC_2} - V_{BE}}{R_{B_2} + (\beta + 1) \times R_{C_2}} \times \beta$$

$$V_{CE_2} = V_{CC_2} - \frac{\beta + 1}{\beta} \times R_{C_2} \times I_{C_2}$$

Circuito C

$$I_{C_3} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_{B_3} + (\beta + 1) \times (R_{C_3} + R_{E_3})} \times \beta$$

$$V_{CE_3} = V_{CC} - \frac{\beta + 1}{\beta} \times (R_{C_3} + R_{E_3}) \times I_{C_3}$$

a) Variações de I_{CQ} em função dos ganhos de corrente dos transistores ($\Delta I_{CQ} / \Delta \beta$)

Circuito A

■ Cálculo de $I_{C1(\min)}$ e $V_{CE(\max)}$ ($\beta_{\min} = 188,54$ e $V_{BE\max} = 0,637V$)

$$I_{C_1} = \frac{\left(\frac{V_{CC}}{R_{B_{11}}} - \frac{V_{BE}}{R_{B_1}}\right) \times R_{B_1} \times \beta}{R_{B_1} + (\beta + 1) \times R_{E_1}} \quad \longrightarrow \quad I_{C_1(\min)} = \frac{\left(\frac{24}{220k} - \frac{0,637}{43,83k}\right) \times 43,83k \times 188,554}{43,83k + (188,554 + 1) \times 3,9k} = 997,882 \quad [\mu A]$$

$$V_{CE_1} = V_{CC} - \left(R_{C_1} + \frac{\beta + 1}{\beta} \times R_{E_1}\right) \times I_{C_1} \quad \longrightarrow \quad V_{CE_1(\max)} = 24 - \left(10k + \frac{188,554 + 1}{188,554} \times 3,9k\right) \times 997,882 \mu = 10,109 \quad [V]$$

■ Cálculo de $I_{C1(\max)}$ e $V_{CE(\min)}$ ($\beta_{\max} = 583,85$ e $V_{BE\min} = 0,63615V$)

$$I_{C_1} = \frac{\left(\frac{V_{CC}}{R_{B_{11}}} - \frac{V_{BE}}{R_{B_1}}\right) \times R_{B_1} \times \beta}{R_{B_1} + (\beta + 1) \times R_{E_1}} \quad \longrightarrow \quad I_{C_1(\max)} = \frac{\left(\frac{24}{220k} - \frac{0,63615}{43,83k}\right) \times 43,83k \times 583,85}{43,83k + (583,85 + 1) \times 3,9k} = 1,04103 \quad [mA]$$

$$V_{CE_1} = V_{CC} - \left(R_{C_1} + \frac{\beta + 1}{\beta} \times R_{E_1}\right) \times I_{C_1} \quad \longrightarrow \quad V_{CE_1(\min)} = 24 - \left(10k + \frac{583,85 + 1}{583,85} \times 3,9k\right) \times 1,04103m = 9,5228 \quad [V]$$

Variação no ponto quiescente: $997,882 \mu A \leq I_{CQ} \leq 1,04103mA$ e $10,109V \leq V_{CE} \leq 9,5228V$

Circuito B

■ Cálculo de $I_{C1(\min)}$ e $V_{CE(\max)}$ ($\beta_{\min} = 188,54$ e $V_{BE\max} = 0,637V$)

$$I_{C_2} = \frac{V_{CC_2} - V_{BE}}{R_{B_2} + (\beta + 1) \times R_{C_2}} \times \beta \quad \rightarrow \quad I_{C_2(\min)} = \frac{20 - 0,637}{2,774044M + (188,554 + 1) \times 9,967875k} \times 188,554 = 782,883 \quad [\mu A]$$

$$V_{CE_2} = V_{CC_2} - \frac{\beta + 1}{\beta} \times R_{C_2} \times I_{C_2} \quad \rightarrow \quad V_{CE_2(\max)} = 20 - \frac{188,554 + 1}{188,554} \times 9,967875k \times 782,883\mu = 12,155 \quad [V]$$

■ Cálculo de $I_{C1(\max)}$ e $V_{CE(\min)}$ ($\beta_{\max} = 583,85$ e $V_{BE\min} = 0,63615V$)

$$I_{C_2} = \frac{V_{CC_2} - V_{BE}}{R_{B_2} + (\beta + 1) \times R_{C_2}} \times \beta \quad \rightarrow \quad I_{C_2(\max)} = \frac{20 - 0,63615}{2,774044M + (583,85 + 1) \times 9,967875k} \times 583,85 = 1,314 \quad [mA]$$

$$V_{CE_2} = V_{CC_2} - \frac{\beta + 1}{\beta} \times R_{C_2} \times I_{C_2} \quad \rightarrow \quad V_{CE_2(\min)} = 20 - \frac{583,85 + 1}{583,85} \times 9,967875k \times 1,314m = 6,88 \quad [V]$$

Varição no ponto quiescente: $782,883\mu A \leq I_{CQ} \leq 1,314mA$ e $12,155V \leq V_{CE} \leq 6,88V$

Circuito C

■ Cálculo de $I_{C1(\min)}$ e $V_{CE(\max)}$ ($\beta_{\min} = 188,54$ e $V_{BE\max} = 0,637V$)

$$I_{C_3} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_{B_3} + (\beta + 1) \times (R_{C_3} + R_{E_3})} \times \beta \quad \longrightarrow \quad I_{C_2(\min)} = \frac{24 - 0,637}{2,774044M + (188,554 + 1) \times (9,967875k + 3,9k)} \times 188,554 = 815,36 \quad [\mu A]$$
$$V_{CE_3} = V_{CC} - \frac{\beta + 1}{\beta} \times (R_{C_3} + R_{E_3}) \times I_{C_3} \quad \longrightarrow \quad V_{CE_2(\max)} = 24 - \frac{188,554 + 1}{188,554} \times (9,967875k + 3,9k) \times 815,36 \mu = 12,633 \quad [V]$$

■ Cálculo de $I_{C1(\max)}$ e $V_{CE(\min)}$ ($\beta_{\max} = 583,85$ e $V_{BE\min} = 0,63615V$)

$$I_{C_3} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_{B_3} + (\beta + 1) \times (R_{C_3} + R_{E_3})} \times \beta \quad \longrightarrow \quad I_{C_2(\max)} = \frac{24 - 0,63615}{2,774044M + (583,85 + 1) \times (9,967875k + 3,9k)} \times 583,85 = 1,2532 \quad [mA]$$
$$V_{CE_3} = V_{CC} - \frac{\beta + 1}{\beta} \times (R_{C_3} + R_{E_3}) \times I_{C_3} \quad \longrightarrow \quad V_{CE_2(\min)} = 24 - \frac{583,85 + 1}{583,85} \times (9,967875k + 3,9k) \times 1,2532m = 6,591 \quad [V]$$

Variação no ponto quiescente: $815,36\mu A \leq I_{CQ} \leq 1,2532mA$ e $12,633V \leq V_{CE} \leq 6,591V$



O circuito A tem a maior estabilidade !

b) Variações de I_{CQ} em função da temperatura ($\Delta I_{CQ} / \Delta \theta$):

Circuito A

■ Caso típico @ 27°C ($\beta_{tip} = 310,2984$, $V_{BEtip} = 0,63685V$)

$$I_{C_1} = \frac{\left(\frac{V_{CC}}{R_{B_{11}}} - \frac{V_{BE}}{R_{B_1}}\right) \times R_{B_1} \times \beta}{R_{B_1} + (\beta + 1) \times R_{E_1}} \quad \rightarrow \quad I_{C_1(tip)} = \frac{\left(\frac{24}{220k} - \frac{0,63685}{43,83k}\right) \times 43,83k \times 310,2984}{43,83k + (310,2984 + 1) \times 3,9k} = 1,02235 \text{ [mA]}$$

$$V_{CE_1} = V_{CC} - \left(R_{C_1} + \frac{\beta + 1}{\beta} \times R_{E_1}\right) \times I_{C_1} \quad \rightarrow \quad V_{CE_1(tip)} = 24 - \left(10k + \frac{310,2984 + 1}{310,2984} \times 3,9k\right) \times 1,02252m = 9,7765 \text{ [V]}$$

■ Caso típico @ 50°C ($\beta_{50oC} = 316,7076$, $V_{50oC} = 0,58848V$)

$$I_{C_1} = \frac{\left(\frac{V_{CC}}{R_{B_{11}}} - \frac{V_{BE}}{R_{B_1}}\right) \times R_{B_1} \times \beta}{R_{B_1} + (\beta + 1) \times R_{E_1}} \quad \rightarrow \quad I_{C_1(50^\circ C)} = \frac{\left(\frac{24}{220k} - \frac{0,58848}{43,83k}\right) \times 43,83k \times 316,7076}{43,83k + (316,7076 + 1) \times 3,9k} = 1,03507 \text{ [mA]}$$

$$V_{CE_1} = V_{CC} - \left(R_{C_1} + \frac{\beta + 1}{\beta} \times R_{E_1}\right) \times I_{C_1} \quad \rightarrow \quad V_{CE_1(50^\circ C)} = 24 - \left(10k + \frac{316,7076 + 1}{316,7076} \times 3,9k\right) \times 1,03507m = 9,6 \text{ [V]}$$

■ Caso típico @ 0°C ($\beta_{00C} = 302,243$, $V_{00C} = 0,69254V$)

$$I_{C_1} = \frac{\left(\frac{V_{CC}}{R_{B_{11}}} - \frac{V_{BE}}{R_{B_1}}\right) \times R_{B_1} \times \beta}{R_{B_1} + (\beta + 1) \times R_{E_1}} \quad \rightarrow \quad I_{C_1(0^\circ C)} = \frac{\left(\frac{24}{220k} - \frac{0,69254}{43,83k}\right) \times 43,83k \times 302,243}{43,83k + (302,243 + 1) \times 3,9k} = 1,00759 \text{ [mA]}$$

$$V_{CE_1} = V_{CC} - \left(R_{C_1} + \frac{\beta + 1}{\beta} \times R_{E_1}\right) \times I_{C_1} \quad \rightarrow \quad V_{CE_1(0^\circ C)} = 24 - \left(10k + \frac{302,243 + 1}{302,243} \times 3,9k\right) \times 1,00759m = 9,9815 \text{ [V]}$$



Varição no ponto quiescente: $1,00759mA \leq I_{CQ} \leq 1,03507mA$ e $9,6V \leq V_{CE} \leq 9,9815V$

Circuito B

■ Caso típico @ 27°C ($\beta_{tip} = 310,2984$, $V_{BEtip} = 0,63685V$)

$$I_{C_1} = \frac{\left(\frac{V_{CC}}{R_{B_{11}}} - \frac{V_{BE}}{R_{B_1}}\right) \times R_{B_1} \times \beta}{R_{B_1} + (\beta + 1) \times R_{E_1}} \quad \rightarrow \quad I_{C_2(\acute{u}ip)} = \frac{20 - 0,63685V}{2,774044M + (310,2984 + 1) \times 9,967875k} \times 310,2984 = 1,02235 \text{ [mA]}$$

$$V_{CE_1} = V_{CC} - \left(R_{C_1} + \frac{\beta + 1}{\beta} \times R_{E_1}\right) \times I_{C_1} \quad \rightarrow \quad V_{CE_2(\acute{u}ip)} = 20 - \frac{310,2984 + 1}{310,2984} \times 9,967875k \times 1,02235m = 9,7765 \text{ [V]}$$

Caso típico @ 50°C ($\beta_{50°C} = 316,7076$, $V_{50°C} = 0,58848V$)

$$I_{C_1} = \frac{\left(\frac{V_{CC}}{R_{B_{11}}} - \frac{V_{BE}}{R_{B_1}}\right) \times R_{B_1} \times \beta}{R_{B_1} + (\beta + 1) \times R_{E_1}} \quad \longrightarrow \quad I_{C_2(50°C)} = \frac{20 - 0,58848 \text{ V}}{2,774044M + (316,7076 + 1) \times 9,967875k} \times 316,7076 = 1,03482 \text{ [mA]}$$

$$V_{CE_1} = V_{CC} - \left(R_{C_1} + \frac{\beta + 1}{\beta} \times R_{E_1}\right) \times I_{C_1} \quad \longrightarrow \quad V_{CE_2(50°C)} = 20 - \frac{316,7076 + 1}{316,7076} \times 9,967875k \times 1,03482m = 9,6525 \text{ [V]}$$

Caso típico @ 0°C ($\beta_{0°C} = 302,243$, $V_{0°C} = 0,69254V$)

$$I_{C_1} = \frac{\left(\frac{V_{CC}}{R_{B_{11}}} - \frac{V_{BE}}{R_{B_1}}\right) \times R_{B_1} \times \beta}{R_{B_1} + (\beta + 1) \times R_{E_1}} \quad \longrightarrow \quad I_{C_2(0°C)} = \frac{20 - 0,69254 \text{ V}}{2,774044M + (302,243 + 1) \times 9,967875k} \times 302,243 = 1,0067 \text{ [mA]}$$

$$V_{CE_1} = V_{CC} - \left(R_{C_1} + \frac{\beta + 1}{\beta} \times R_{E_1}\right) \times I_{C_1} \quad \longrightarrow \quad V_{CE_2(0°C)} = 20 - \frac{302,243 + 1}{302,243} \times 9,967875k \times 1,0067m = 9,9322 \text{ [V]}$$

Variação no ponto quiescente: $1,00670mA \leq I_{CQ} \leq 1,03482mA$ e $9,6525V \leq V_{CE} \leq 9,9322V$

Circuito C

■ Caso típico @ 27°C ($\beta_{tip} = 310,2984$, $V_{BEtip} = 0,63685V$)

$$I_{C_3} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_{B_3} + (\beta + 1) \times (R_{C_3} + R_{E_3})} \times \beta \quad \longrightarrow \quad I_{C_3(tip)} = \frac{24 - 0,63685 \text{ V}}{2,774044M + (310,2984 + 1) \times (9,967875k + 3,9k)} \times 310,2984 = 1,02235 \text{ [mA]}$$

$$V_{CE_3} = V_{CC} - \frac{\beta + 1}{\beta} \times (R_{C_3} + R_{E_3}) \times I_{C_3} \quad \longrightarrow \quad V_{CE_3(tip)} = 24 - \frac{310,2984 + 1}{310,2984} \times (9,967875k + 3900) \times 1,02235m = 9,7765 \text{ [V]}$$

■ Caso típico @ 50°C ($\beta_{50oC} = 316,7076$, $V_{50oC} = 0,58848V$)

$$I_{C_3} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_{B_3} + (\beta + 1) \times (R_{C_3} + R_{E_3})} \times \beta \quad \longrightarrow \quad I_{C_3(50^\circ C)} = \frac{24 - 0,58848 \text{ V}}{2,774044M + (316,7076 + 1) \times (9,967875k + 3,9k)} \times 316,7076 = 1,03268 \text{ [mA]}$$

$$V_{CE_3} = V_{CC} - \frac{\beta + 1}{\beta} \times (R_{C_3} + R_{E_3}) \times I_{C_3} \quad \longrightarrow \quad V_{CE_3(50^\circ C)} = 24 - \frac{316,7076 + 1}{316,7076} \times (9,967875k + 3,9k) \times 1,03268m = 9,6337 \text{ [V]}$$

■ Caso típico @ 0°C ($\beta_{0oC} = 302,243$, $V_{0oC} = 0,69254V$)

$$I_{C_3} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_{B_3} + (\beta + 1) \times (R_{C_3} + R_{E_3})} \times \beta \quad \longrightarrow \quad I_{C_3(0^\circ C)} = \frac{24 - 0,69254 \text{ V}}{2,774044M + (302,243 + 1) \times (9,967875k + 3,9k)} \times 302,243 = 1,0093 \text{ [mA]}$$

$$V_{CE_3} = V_{CC} - \frac{\beta + 1}{\beta} \times (R_{C_3} + R_{E_3}) \times I_{C_3} \quad \longrightarrow \quad V_{CE_3(0^\circ C)} = 24 - \frac{302,243 + 1}{302,243} \times (9,967875k + 3,9k) \times 1,0093m = 9,9564 \text{ [V]}$$

Variação no ponto quiescente: $1,00930\text{mA} \leq I_{CQ} \leq 1,03268\text{mA}$ e $9,6337\text{V} \leq V_{CE} \leq 9,9564\text{V}$



Os circuitos tem estabilidade muito próxima com relação a variação de temperatura . O circuito B é um pouco mais estável!

C) Variações de I_{CQ} em função da tensão de alimentação ($\Delta I_{CQ} / \Delta V_{CC}$):

Circuito A

$$V_{CC} = 24,5 \text{ V } (\beta_{\text{tip}} = 310,2984, V_{BE\text{tip}} = 0,63685\text{V})$$

$$I_{C_1} = \frac{\left(\frac{V_{CC}}{R_{B_{11}}} - \frac{V_{BE}}{R_{B_1}}\right) \times R_{B_1} \times \beta}{R_{B_1} + (\beta + 1) \times R_{E_1}} \quad \rightarrow \quad I_{C_1(24,5V)} = \frac{\left(\frac{24,5}{220k} - \frac{0,63685}{43,83k}\right) \times 43,83k \times 310,2984}{43,83k + (310,2984 + 1) \times 3,9k} = 1,047 \text{ [mA]}$$

$$V_{CE_1} = V_{CC} - \left(R_{C_1} + \frac{\beta + 1}{\beta} \times R_{E_1}\right) \times I_{C_1} \quad \rightarrow \quad V_{CE_1(24,5V)} = 24,5 - \left(10k + \frac{310,2984 + 1}{310,2984} \times 3,9k\right) \times 1,047m = 9,9347 \text{ [V]}$$

$$V_{CC} = 23,5 \text{ V } (\beta_{\text{tip}} = 310,2984, V_{BE\text{tip}} = 0,63685\text{V})$$

$$I_{C_1} = \frac{\left(\frac{V_{CC}}{R_{B_{11}}} - \frac{V_{BE}}{R_{B_1}}\right) \times R_{B_1} \times \beta}{R_{B_1} + (\beta + 1) \times R_{E_1}} \quad \rightarrow \quad I_{C_1(23,5V)} = \frac{\left(\frac{23,5}{220k} - \frac{0,63685}{43,83k}\right) \times 43,83k \times 310,2984}{43,83k + (310,2984 + 1) \times 3,9k} = 997,774 \text{ [A]}$$

$$V_{CE_1} = V_{CC} - \left(R_{C_1} + \frac{\beta + 1}{\beta} \times R_{E_1}\right) \times I_{C_1} \quad \rightarrow \quad V_{CE_1(23,5V)} = 23,5 - \left(10k + \frac{310,2984 + 1}{310,2984} \times 3,9k\right) \times 997,774\mu = 9,6184 \text{ [V]}$$

Variação no ponto quiescente: $997,774\mu\text{A} \leq I_{CQ} \leq 1,047\text{mA}$ e $9,9347\text{V} \leq V_{CE} \leq 9,6184\text{V}$

Circuito B

■ $V_{CC} = 20,5 \text{ V}$ ($\beta_{\text{tip}} = 310,2984$, $V_{\text{BEtip}} = 0,63685\text{V}$)

$$I_{C_2} = \frac{V_{CC_2} - V_{BE}}{R_{B_2} + (\beta + 1) \times R_{C_2}} \times \beta \quad \rightarrow \quad I_{C_2(20,5V)} = \frac{20,5 - 0,63685 \text{ V}}{2,774044M + (310,2984 + 1) \times 9,967875k} \times 310,2984 = 1,04875 \text{ [mA]}$$

$$V_{CE_2} = V_{CC_2} - \frac{\beta + 1}{\beta} \times R_{C_2} \times I_{C_2} \quad \rightarrow \quad V_{CE_2(20,5V)} = 20,5 - \frac{310,2984 + 1}{310,2984} \times 9,967875k \times 1,04875m = 10,0126 \text{ [V]}$$

■ $V_{CC} = 19,5 \text{ V}$ ($\beta_{\text{tip}} = 310,2984$, $V_{\text{BEtip}} = 0,63685\text{V}$)

$$I_{C_2} = \frac{V_{CC_2} - V_{BE}}{R_{B_2} + (\beta + 1) \times R_{C_2}} \times \beta \quad \rightarrow \quad I_{C_2(19,5V)} = \frac{19,5 - 0,63685 \text{ V}}{2,774044M + (310,2984 + 1) \times 9,967875k} \times 310,2984 = 995,9465 \text{ [\mu A]}$$

$$V_{CE_2} = V_{CC_2} - \frac{\beta + 1}{\beta} \times R_{C_2} \times I_{C_2} \quad \rightarrow \quad V_{CE_2(19,5V)} = 19,5 - \frac{310,2984 + 1}{310,2984} \times 9,967875k \times 995,9465\mu = 9,5405 \text{ [V]}$$

Variação no ponto quiescente: $995,9465\mu\text{A} \leq I_{CQ} \leq 1,04875\text{mA}$ e $9,5405\text{V} \leq V_{CE} \leq 10,0126\text{V}$

Circuito C

■ $V_{CC} = 24,5 \text{ V}$:

$$I_{C_3} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_{B_3} + (\beta + 1) \times (R_{C_3} + R_{E_3})} \times \beta \quad \longrightarrow \quad I_{C_3(24,5V)} = \frac{24,5 - 0,63685 \text{ V}}{2,774044M + (310,2984 + 1) \times (9,967875k + 3,9k)} \times 310,2984 = 1,04423 \text{ [mA]}$$

$$V_{CE_3} = V_{CC} - \frac{\beta + 1}{\beta} \times (R_{C_3} + R_{E_3}) \times I_{C_3} \quad \longrightarrow \quad V_{CE_3(24,5V)} = 24,5 - \frac{310,2984 + 1}{310,2984} \times (9,967875k + 3,9k) \times 1,04423m = 9,9721 \text{ [V]}$$

■ $V_{CC} = 23,5 \text{ V}$:

$$I_{C_3} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_{B_3} + (\beta + 1) \times (R_{C_3} + R_{E_3})} \times \beta \quad \longrightarrow \quad I_{C_3(23,5V)} = \frac{23,5 - 0,63685 \text{ V}}{2,774044M + (310,2984 + 1) \times (9,967875k + 3,9k)} \times 310,2984 = 1,0005 \text{ [mA]}$$

$$V_{CE_3} = V_{CC} - \frac{\beta + 1}{\beta} \times (R_{C_3} + R_{E_3}) \times I_{C_3} \quad \longrightarrow \quad V_{CE_3(23,5V)} = 23,5 - \frac{310,2984 + 1}{310,2984} \times (9,967875k + 3,9k) \times 1,0005m = 9,5809 \text{ [V]}$$

Variação no ponto quiescente: $1,0005\text{mA} \leq I_{CQ} \leq 1,04423\text{mA}$ e $9,5809\text{V} \leq V_{CE} \leq 9.9721\text{V}$



Os circuitos tem estabilidade muito próxima com relação a variação de tensão de alimentação . O circuito C é um pouco mais estável!