
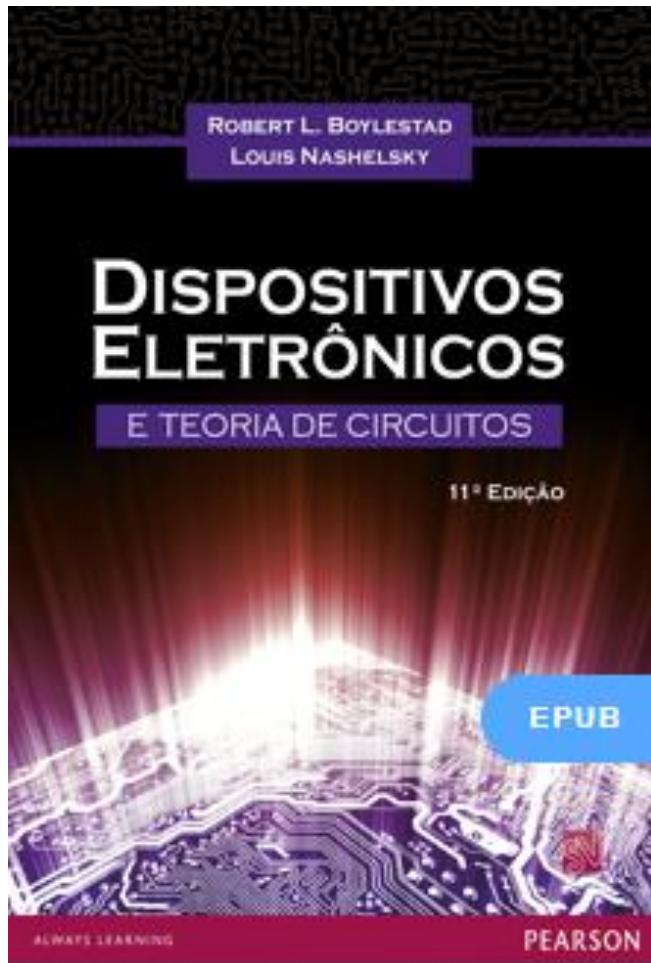


Referência Bibliográfica

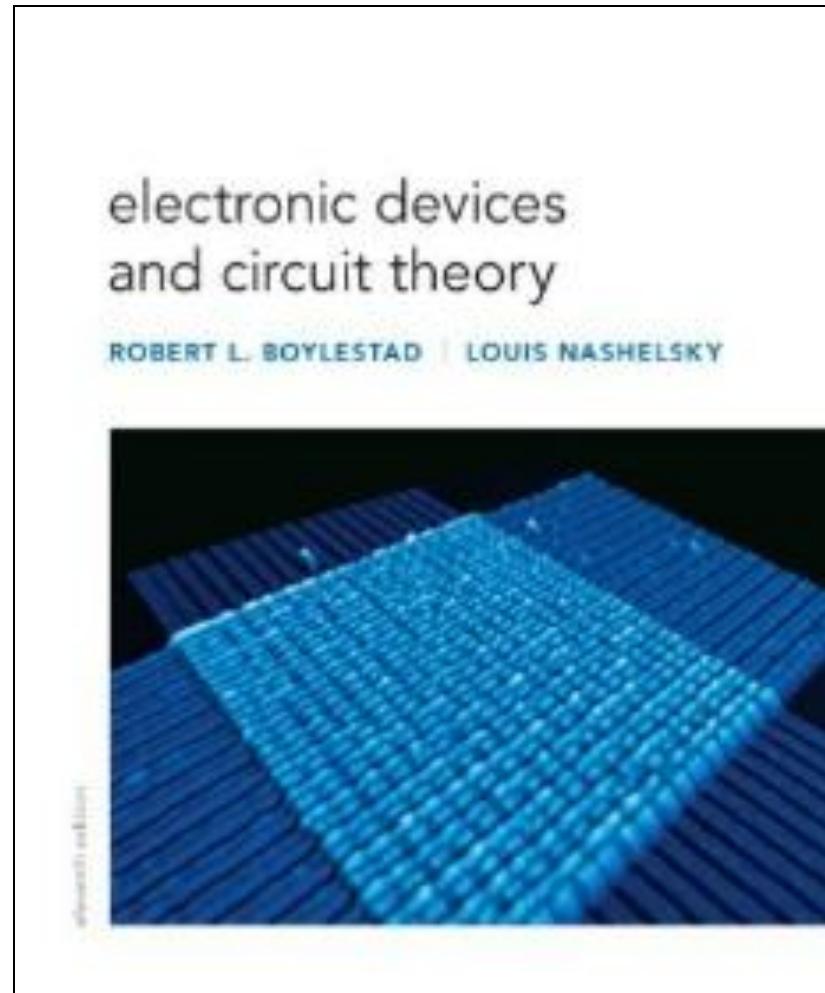


Pearson Education do Brasil
11ª edição - 2013




Pearson
11th edition - 2013

Referência Bibliográfica

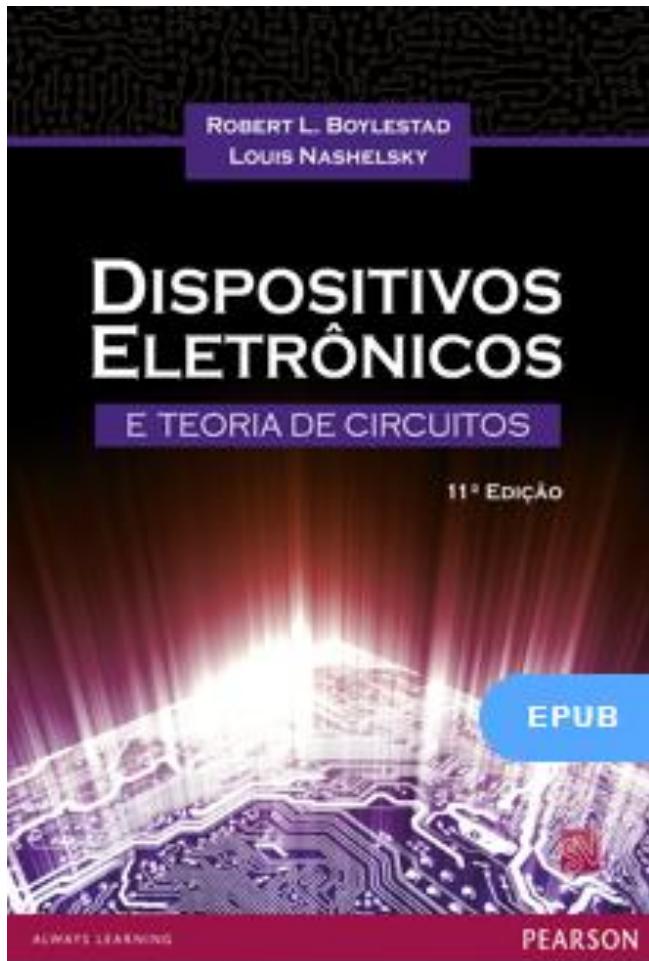

Pearson Education do Brasil,
11ª edição - 2013

ATENÇÃO

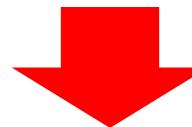

e-books temporariamente abertos

30 Março 2020


A pedido do pró-reitor de graduação da USP, professor Edmund Chada Baracat, a Comissão de Graduação da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) da USP informa a liberação temporária do acesso a plataformas e-books da Person e da Elsevier - Science Direct. Seguem os dados para acesso:

E-books da Person

Site: plataforma.bvirtual.com.br

Usuário: BV_USP@pearson.com


Senha: @Pearson123

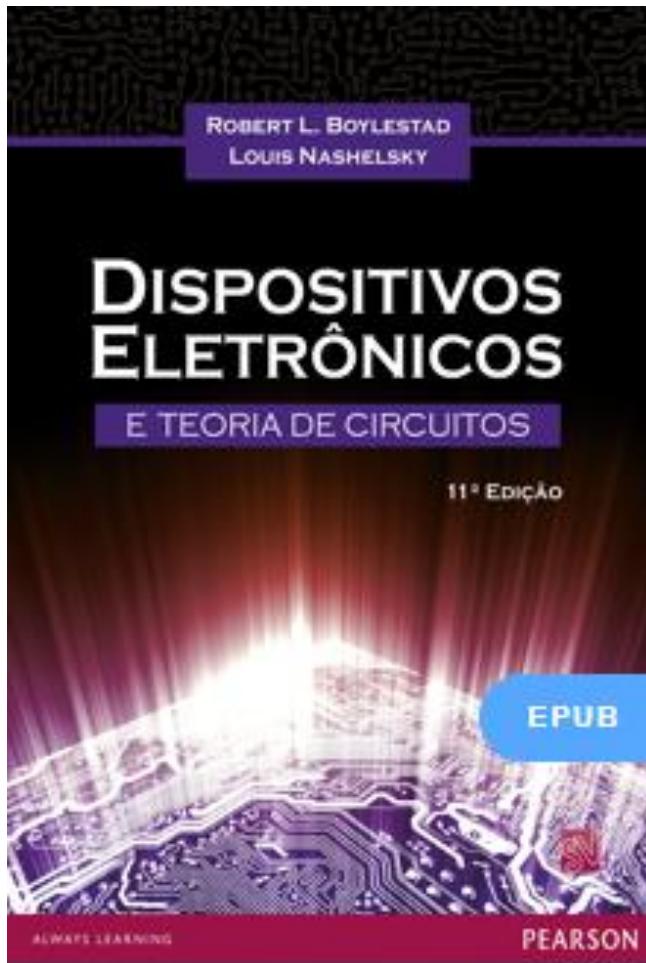

Capítulo 3 – Transistores Bipolares de Junção (pg. 115)

Pearson Education do Brasil,
11^a edição - 2013

Referência Bibliográfica

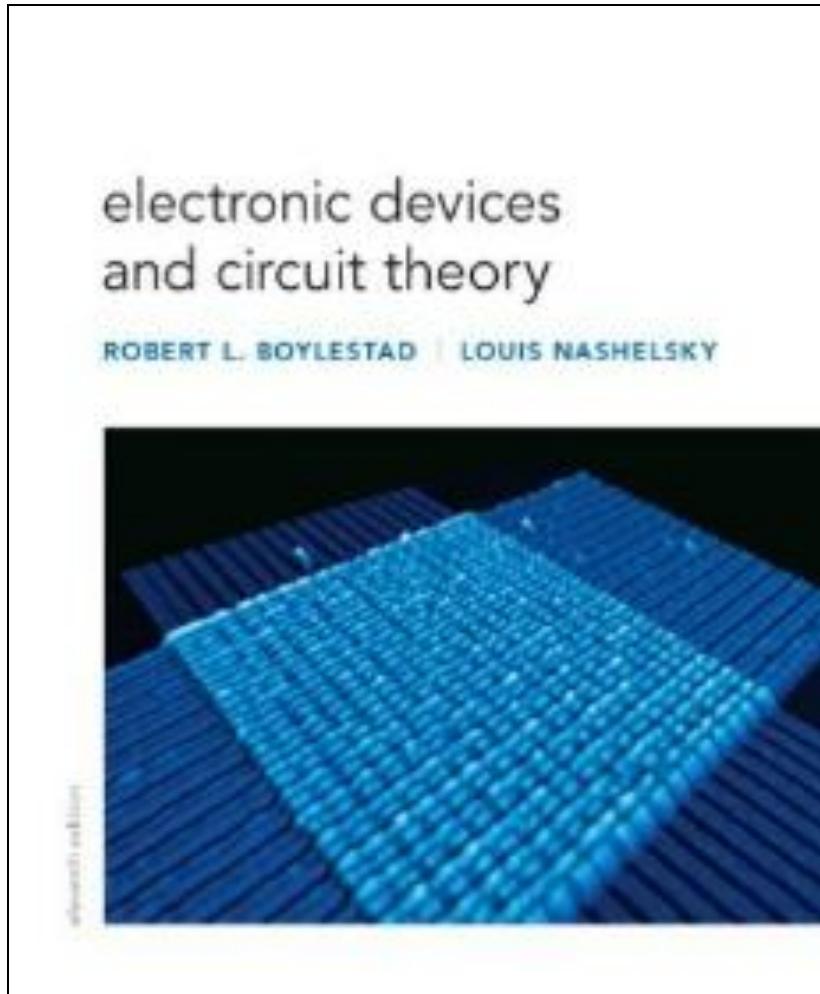

Chapter 3

- **Introduction**
- **History**
- **BJT Construction and Operation**
 - Common-Base Configuration**
 - Common-Emitter Configuration**
 - Common-Collector Configuration**
- **Transistor Datasheet**

Bipolar Junction Transistor (BJT)

History

1904

The vacuum tube was introduced by J A Fleming.

1904 - 1947

The vacuum tube was the electronic device of interest and development.

1906

Lee De Forest added a third element, the control grid, to the vacuum diode, resulting in the first amplifier, the triode.

1922 - 1936

The tube industry production rose from about 1 million in 1922 to 100 million in 1937.

Early 30's

The tetrode and pentode gained prominence in the electron-tube industry. In the years to follow, rapid advances were made in design, manufacturing techniques, high-power and high-frequency applications and miniaturization.

S William Shockley, Walter H Brittain and John Barden developed a smaller, lightweight device with no heater requirement or heater loss.

No entanto, em 23 de dezembro de 1947, a indústria eletrônica estava prestes a experimentar um redirecionamento de interesse e desenvolvimento. Na tarde desse dia, William Shockley, Walter H. Brattain e John Bardeen demonstraram a função de amplificação do primeiro transistor na Bell Telephone Laboratories, como ilustra a Figura 3.1. O transistor original (um transistor de contato de ponto) é mostrado na Figura 3.2. As vantagens desse dispositivo de estado sólido e três terminais em relação à válvula eram óbvias: menor e mais leve, não necessitava de aquecimento nem apresentava perda por aquecimento; tinha uma estrutura mais robusta e era mais eficiente porque absorvia menos potência; estava pronto para uso sem necessidade de um período de aquecimento; e funcionava com tensões de operação mais baixas. Note que este capítulo é



Os co-inventores do primeiro transistor no Bell Laboratories: dr. William Shockley (sentado); dr. John Bardeen (à esquerda); dr. Walter H. Brattain. (Cortesia da AT&T)

Dr. Shockley Cidade de origem: Londres, Inglaterra, 1910
PhD por Harvard, 1936

Dr. Bardeen Cidade de origem: Madison, Wisconsin, 1908
PhD por Princeton, 1936

Dr. Brattain Cidade de origem: Amoy, China, 1902
PhD pela Universidade de Minnesota, 1928

Ganharam o Prêmio Nobel em 1956 por essa contribuição.

Fig. 3.1



Fig. 3.2

O 1º transistor: cortesia da AT&T Archives and History Center

Exemplos de Encapsulamento do BJT



baixa potência




média potência





média / alta potência



(Vista superior)

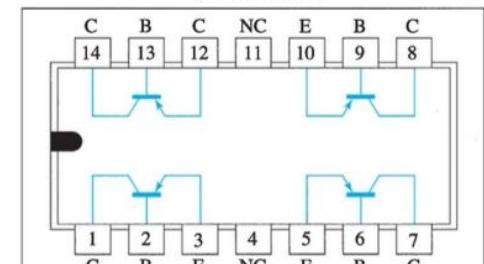


**Q2T2905, pnp quad
Texas Instruments**

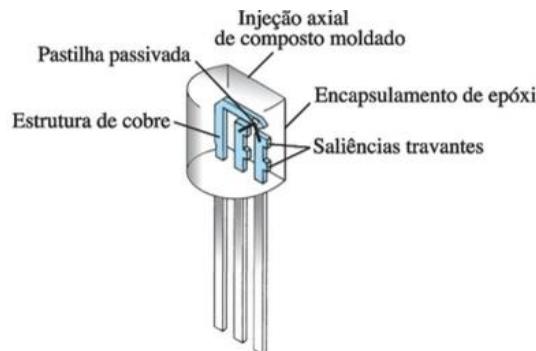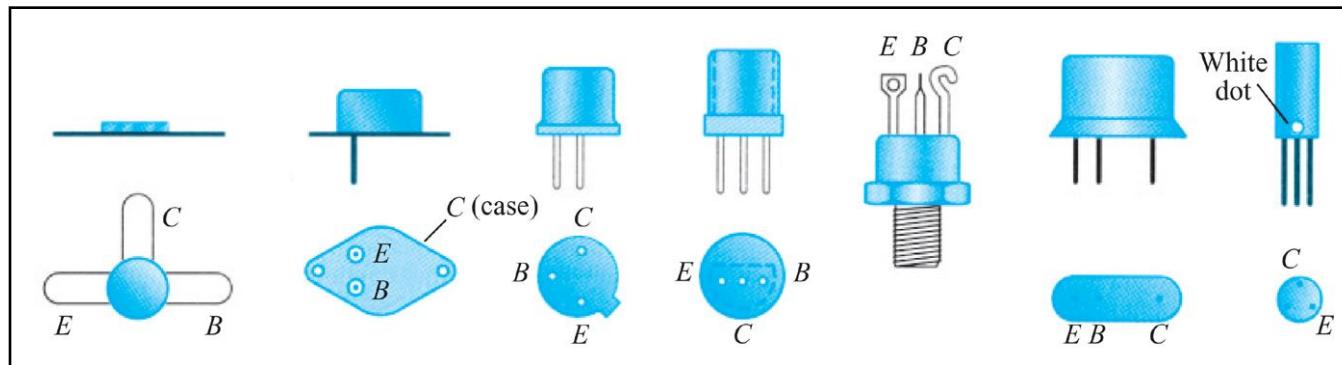

**Estrutura Interna
Encapsulamento TO-92**

Moore's Law (1965):

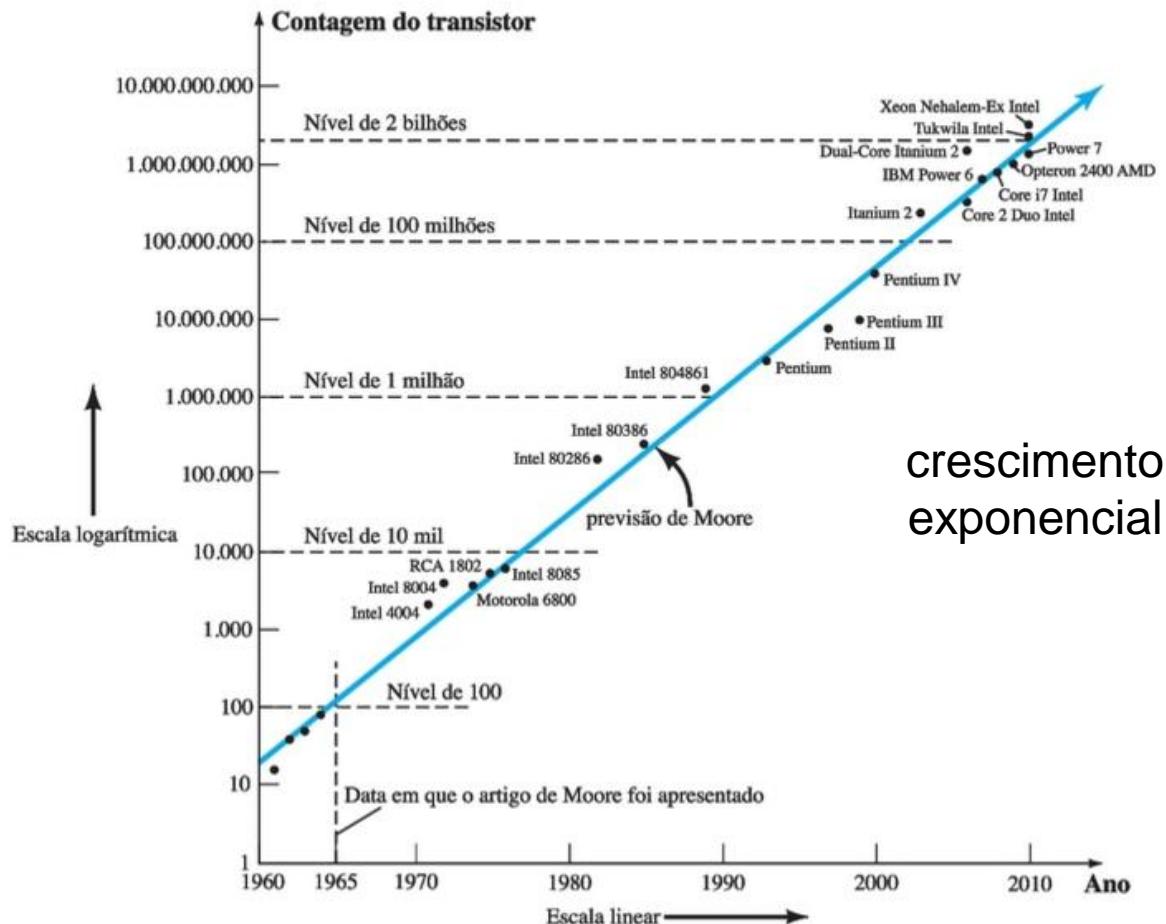The transistor count of an IC will double every 2 years !



**Intel core I7
Quad Core:**
over 730
million
transistors

Tukvila
processor:
over 2 billion
transistor

**VALOR AGREGADO
DA TECNOLOGIA**

1 kg



US\$ 50.000

SATÉLITE



US\$ 1.000

AVIÃO



US\$ 100

ELETRÔNICO



US\$ 10

AUTOMÓVEL



US\$ 0,10

SOJA



US\$ 13.000

DURAÇÃO DA TECNOLOGIA

ALGUMAS INOVAÇÕES QUE PULVERIZARAM
PRODUTOS QUE PARECIAM ETERNOS



105 anos
(1875 – 1980)

100 anos
(1890 – 1990)

25 anos
(1975 – 2000)

10 anos
(1985 – 1995)



Tecnologia@smar.com.br

BJT

Construction and Operation

Transistor Construction

O transistor é um dispositivo semicondutor que consiste em duas camadas de material do tipo *n* e uma camada do tipo *p* ou em duas camadas do tipo *p* e uma camada do tipo *n*. O primeiro é denominado *transistor npn* e o outro, *transistor pnp*. Os dois são mostrados na Figura 3.3 com a polarização apropriada. Veremos no Capítulo 4 que a polarização cc é necessária para estabelecer a região apropriada de operação para a amplificação ca. A camada emissora é fortemente dopada, a base é menos dopada e a coletora possui dopagem bem leve. As camadas externas possuem larguras muito maiores do que a camada interna de material do tipo *p* ou *n*. Para os transistores mostrados na Figura 3.2, a razão entre a largura total e a largura da camada central é de $0,150/0,001 = 150 : 1$. A dopagem da camada interna também é consideravelmente menor do que a das camadas externas (normalmente $10 : 1$ ou menos). Esse nível de dopagem menor reduz a condutividade (aumenta a resistência) desse material, limitando o número de portadores ‘livres’.

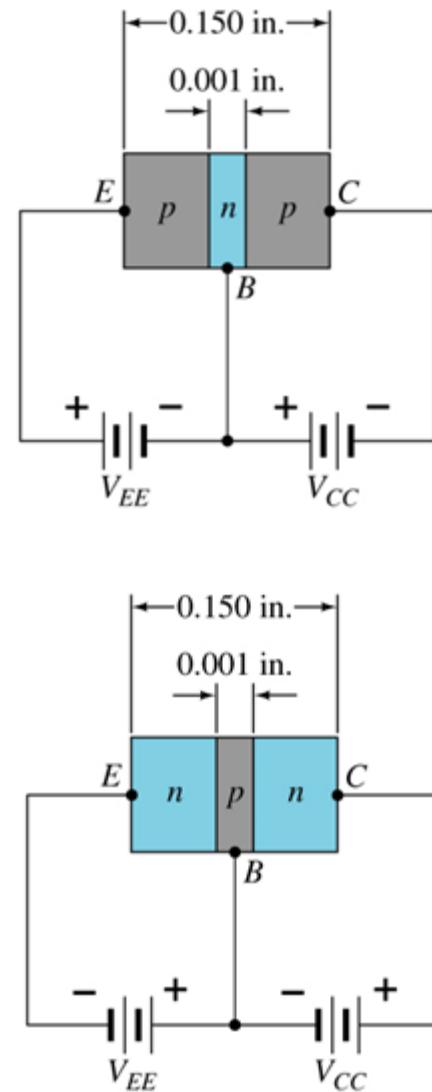


Fig. 3.3

Transistor Construction

There are two types of transistors: **pnp** and **npn**.



The terminals are labeled:

E - Emitter




B - Base

C - Collector

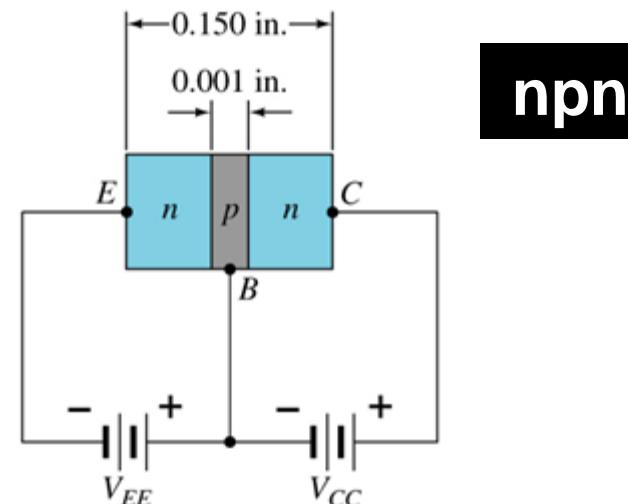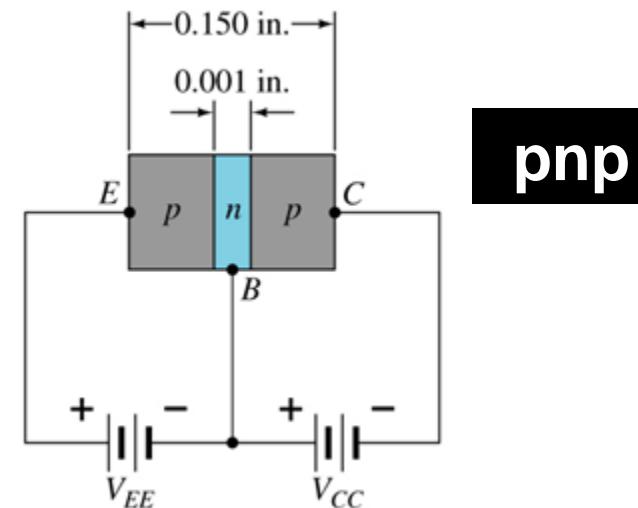
O termo *bipolar* se deve ao fato de que lacunas *e* elétrons participam do processo de injeção no material com polarização oposta. Se apenas um portador é empregado (elétron ou lacuna), o dispositivo é considerado *unipolar*, como o diodo Schottky




Transistor Operation

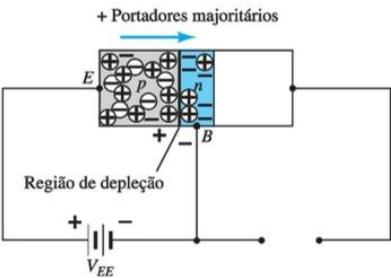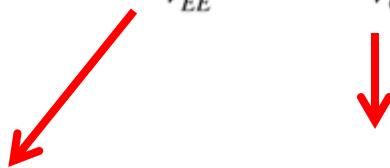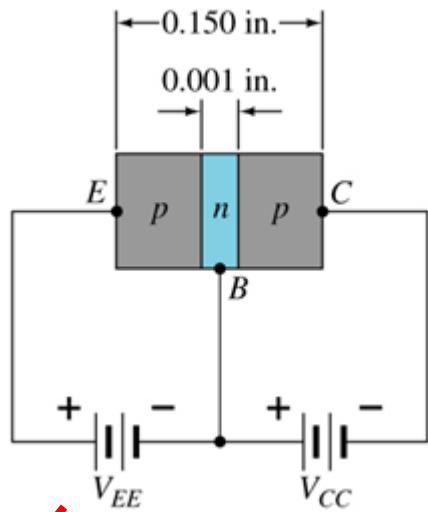

diretamente polarizado

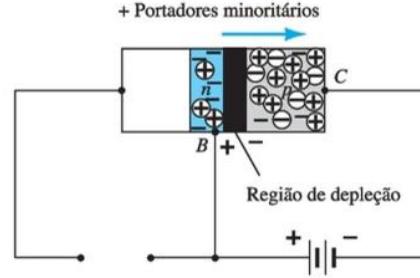

reversamente polarizado

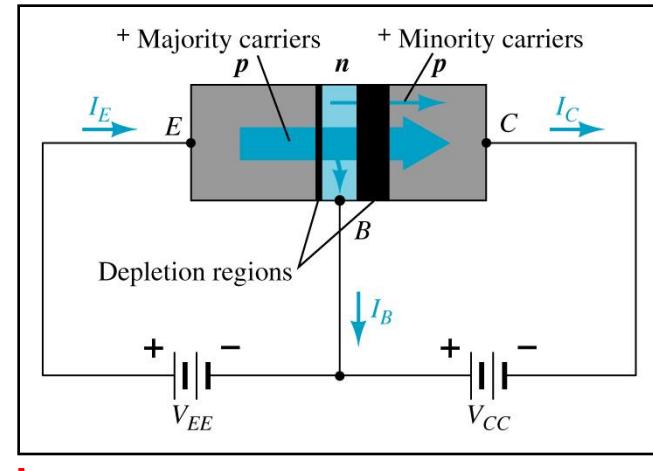

Observe as semelhanças entre essa situação e a do diodo *diretamente polarizado* A região de depleção teve a largura reduzida devido à tensão aplicada, resultando em um fluxo denso de portadores majoritários do material do tipo *p* para o material do tipo *n*.

Agora, removeremos a polarização base-emissor do transistor *pnp*

Note as semelhanças entre essa situação e aquela do diodo *reversamente polarizado* Lembre-se de que o fluxo de portadores majoritários é igual a zero, o que resulta em apenas um fluxo de portadores minoritários,

Transistor Operation

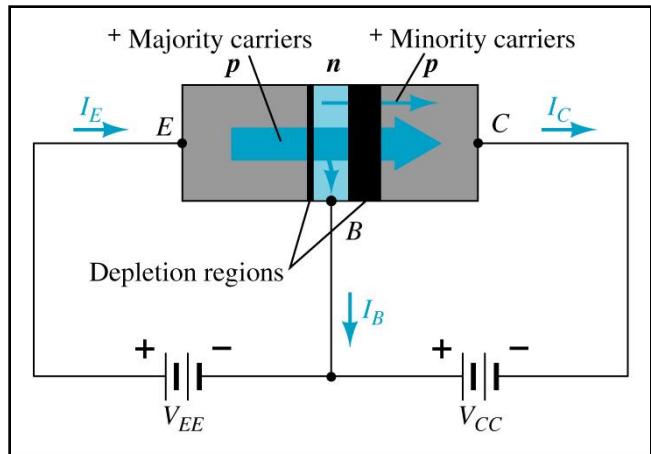


Fig. 3.5

Na Figura 3.5, os dois potenciais de polarização foram aplicados a um transistor *pnp*, com o fluxo resultante de portadores majoritários e minoritários indicado. Observe, na Figura 3.5, a largura das regiões de depleção indicando claramente qual junção está polarizada diretamente e qual está polarizada reversamente. Como indica a figura, muitos portadores majoritários se difundirão no material do tipo *n* através da junção *p-n* polarizada diretamente. A questão é, então, se esses portadores contribuirão diretamente para a corrente de base I_B ou se passarão diretamente para o material do tipo *p*. Visto que o material do tipo *n* interno é muito fino e tem baixa condutividade, um número muito baixo de tais portadores seguirá esse caminho de alta resistência para o terminal da base. O valor da corrente de base é da ordem de microampères, enquanto a corrente de coletor e emissor é de miliampères. A maior parte desses portadores majoritários entrará através da junção polarizada reversamente no material do tipo *p* conectado ao terminal do coletor, como indica a Figura 3.5.

Currents in a Transistor

Emitter current is the sum of the collector and base currents:

$$I_E = I_C + I_B$$

The collector current is comprised of two currents:

$$I_C = I_{C(majority)} + I_{CO(minority)}$$

mA nA - μ A



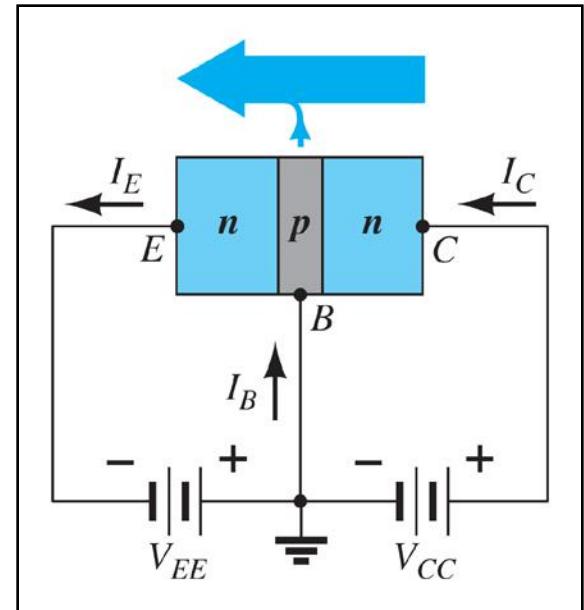



Fig. 3.6b

Transistor Tester

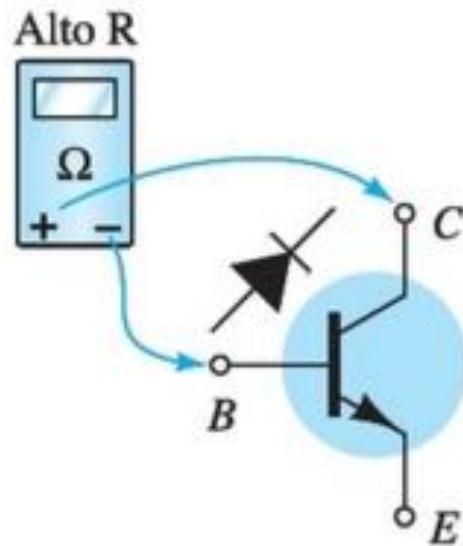


Teste de transistor

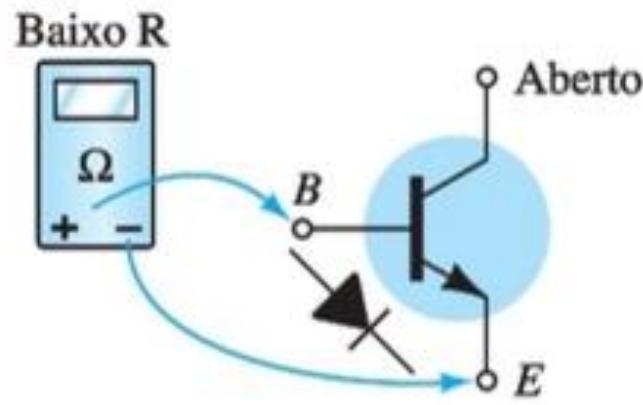

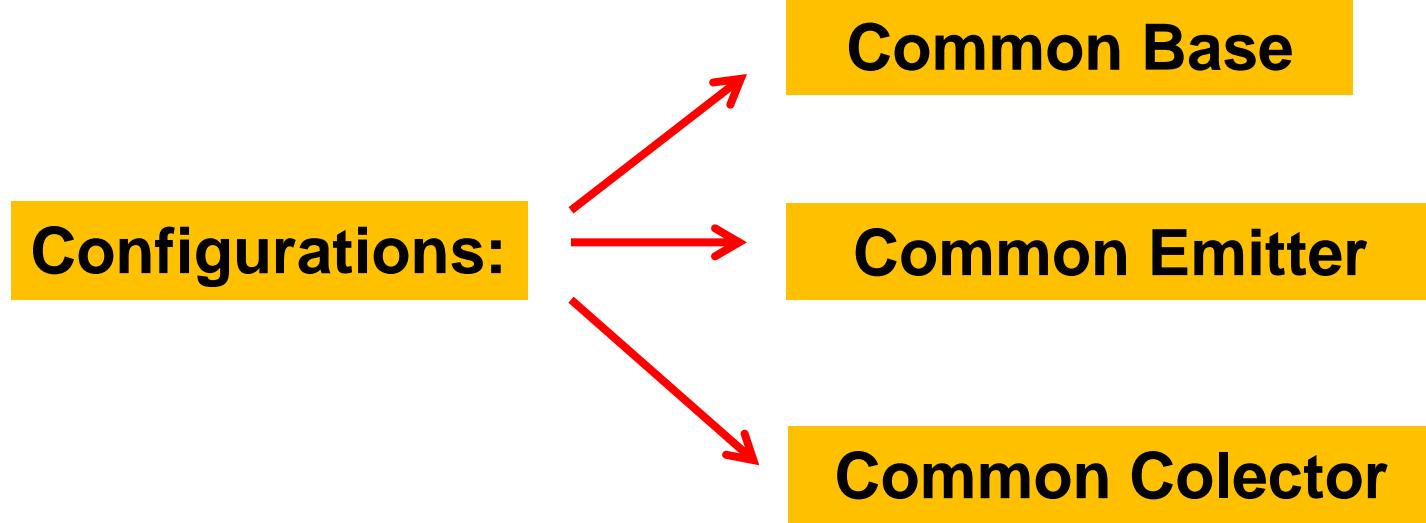

Configuração Base Comum

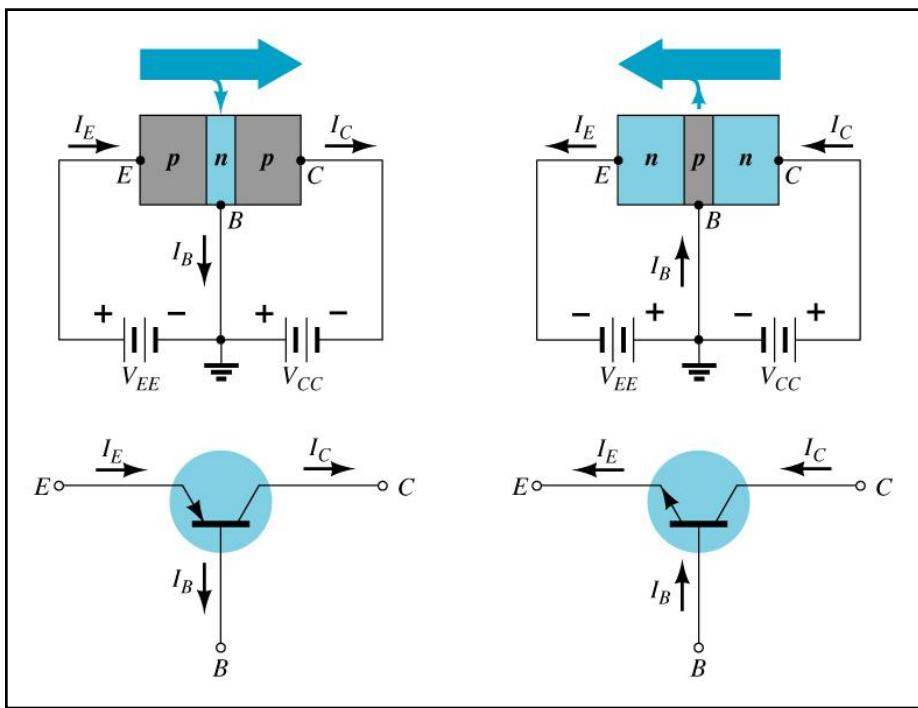

$$I_C \approx I_E$$

$$V_{BE} = 0.7 \text{ V (for Silicon)}$$

Fig. 3.6

The base is common to both input (emitter–base) junction and output (collector–base) junction of the transistor.

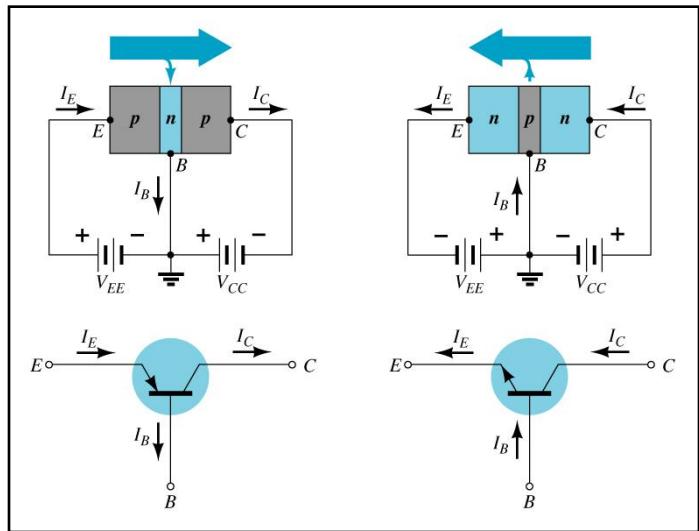


Fig. 3.6

Para descrever totalmente o comportamento de um dispositivo de três terminais como os amplificadores de base-comum da Figura 3.6, são necessários dois conjuntos de curvas características: um para o *ponto de acionamento* ou parâmetros de *entrada* e outro para a *saída*. O conjunto de parâmetros de entrada para o amplificador em base-comum mostrado na Figura 3.7 relaciona uma corrente de entrada (I_E) a uma tensão de entrada (V_{BE}) para diversos valores de tensão de saída (V_{CB}).

Input Characteristics

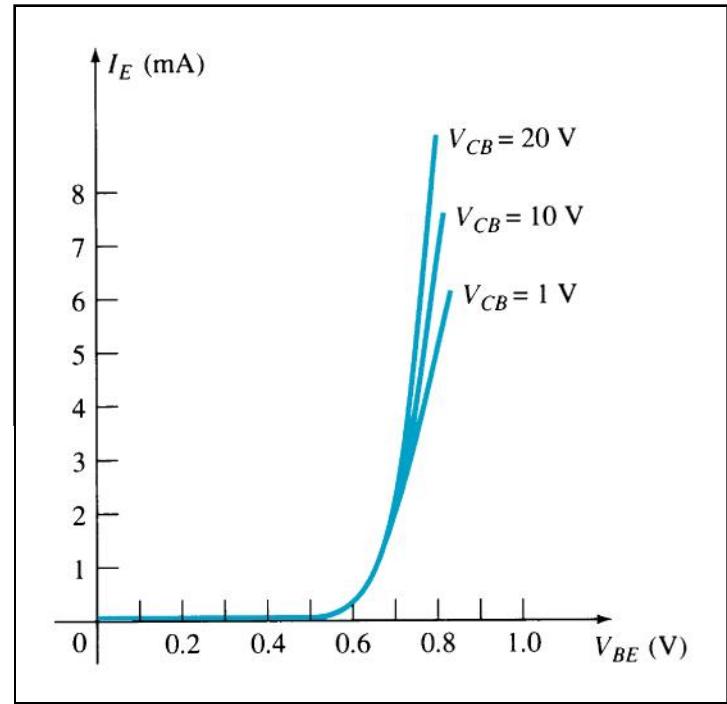


Fig. 3.7

Output Characteristics

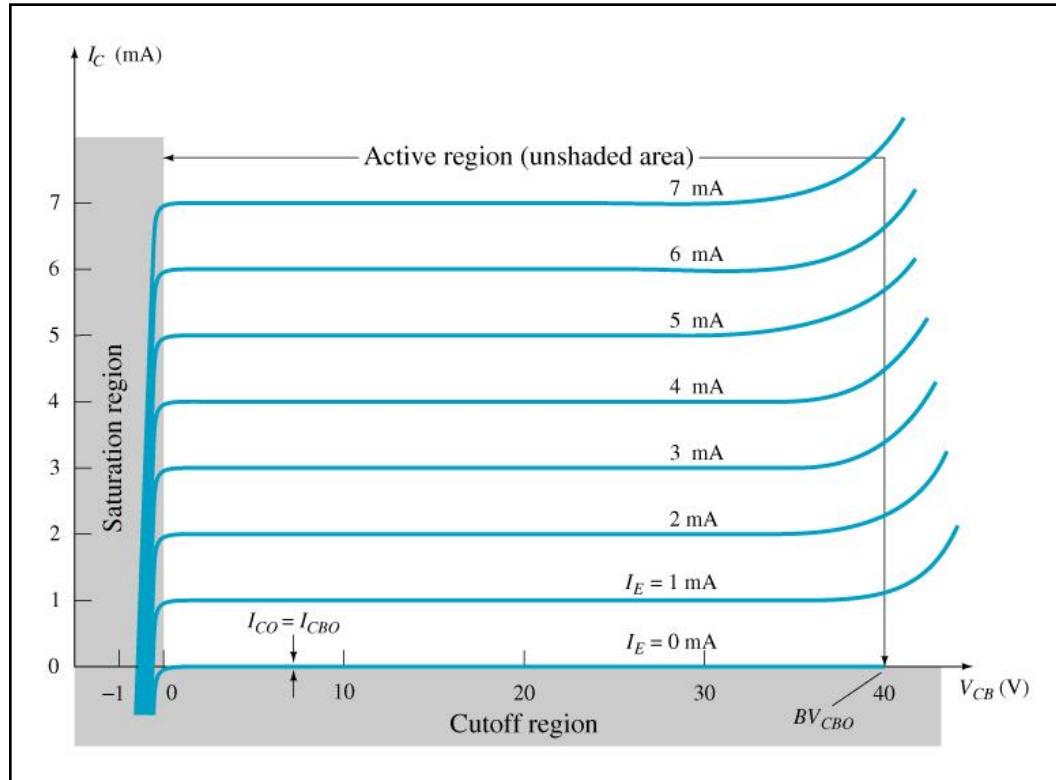



Fig. 3.8

O conjunto de parâmetros de saída relaciona uma corrente de saída (I_C) com uma tensão de saída (V_{CB}) para diversos valores de corrente de entrada (I_E), como é mostrado na Figura 3.8.

Most common region of operation of the amplifier.



Output Characteristics

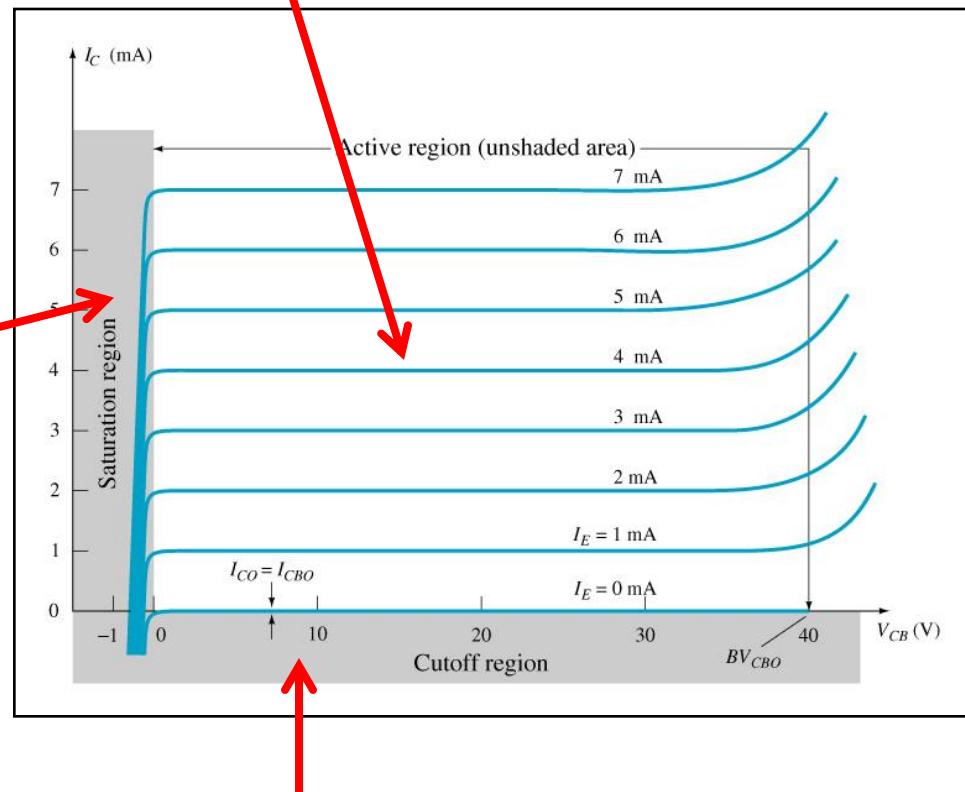**The amplifier is fully on.
There is current,
but little voltage.**



The amplifier is basically off. There is voltage, but little current.

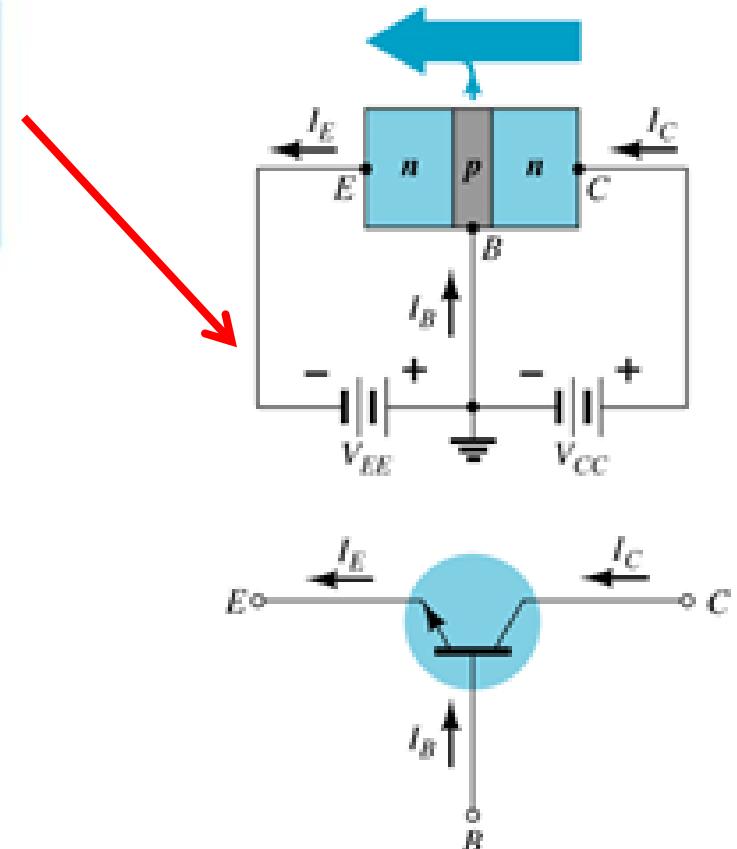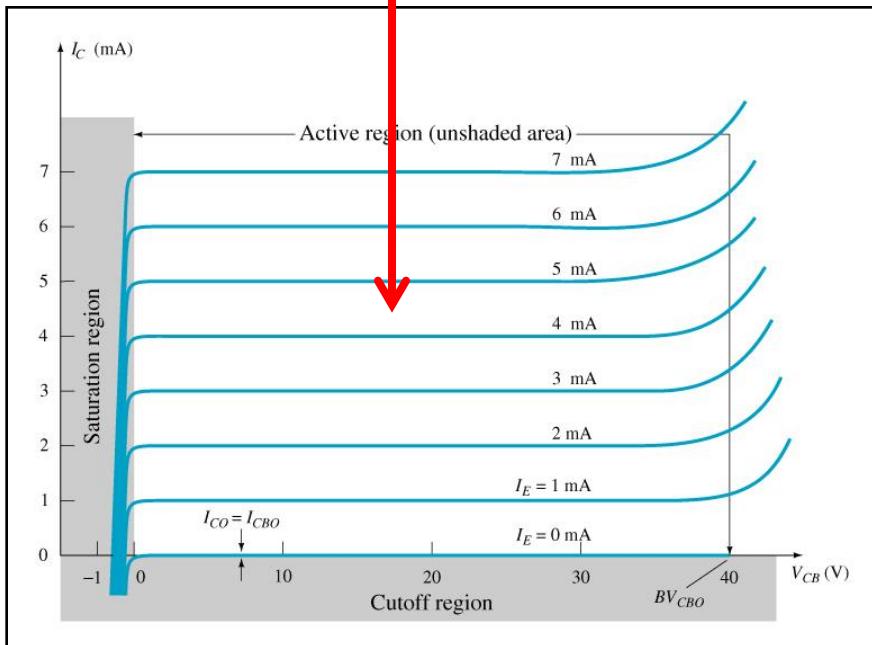Na região ativa, a junção base-emissor está polarizada diretamente, enquanto a junção base-coletor está polarizada reversamente.



Output Characteristics

Output Characteristics

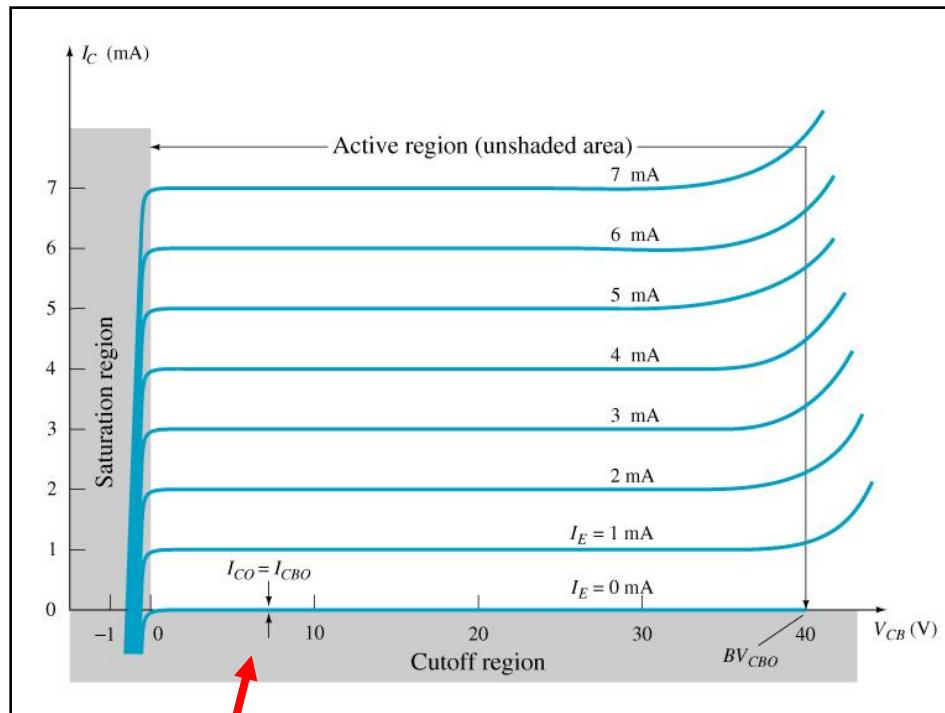


Fig. 3.8

No extremo inferior da região ativa, a corrente de emissor (I_E) é igual a zero, e a corrente de coletor deve-se exclusivamente à corrente de saturação reversa I_{CO} , como indica a Figura 3.8. A corrente I_{CO} é tão pequena (microampères), se comparada à escala vertical de I_C (miliampères), que aparece praticamente na mesma linha horizontal de $I_C = 0$.

As condições de circuito existentes quando $I_E = 0$ para a configuração base-comum são mostradas na Figura 3.9. A notação utilizada com mais freqüencia para I_{CO} em folhas de especificações e de dados é, como indicado na Figura 3.9, I_{CBO} . Devido às novas técnicas de construção, o nível de I_{CBO} para transistores de uso geral (sobretudo o silício) nas faixas de baixa e média potência é normalmente tão pequeno que seu efeito pode ser ignorado. Contudo, para níveis de potência maiores, I_{CBO} ainda estará na faixa de microampères. Além disso, tenha em mente que I_{CBO} , assim como I_s , para o diodo (ambas correntes de fuga reversas) é sensível à temperatura. Em temperaturas mais elevadas, o efeito de I_{CBO} pode se tornar um importante fator, pois aumenta rapidamente com a temperatura.

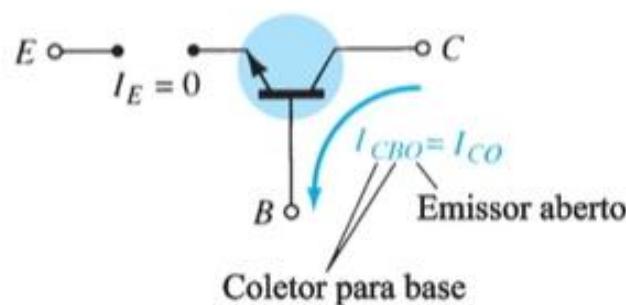


Fig. 3.9

Output Characteristics

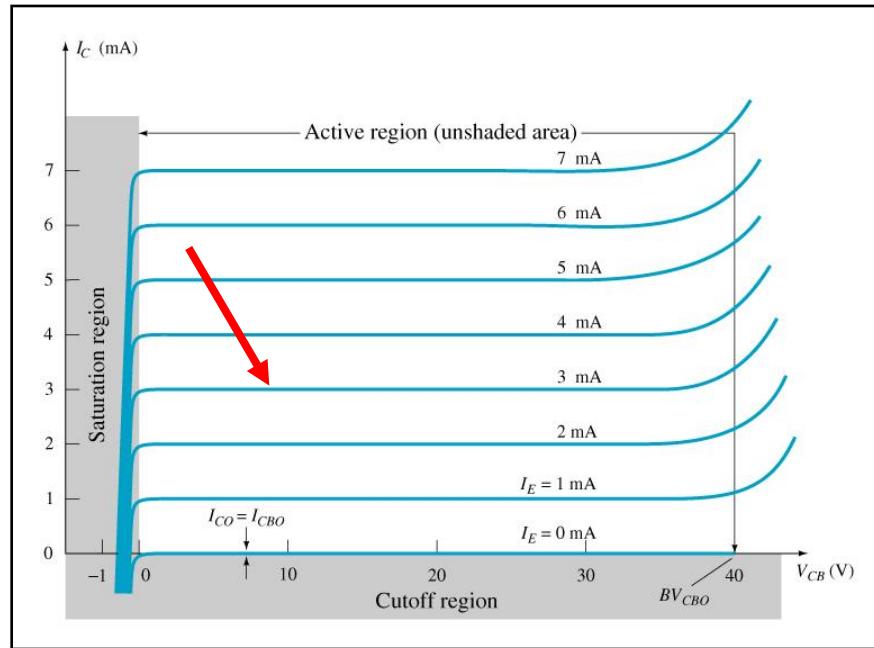


Fig. 3.8

Na Figura 3.8, note que, à medida que a corrente de emissor fica acima de zero, a corrente de coletor aumenta até um valor essencialmente igual àquele da corrente de emissor, determinada pelas relações básicas de corrente no transistor. Observe também o efeito quase desprezível de V_{CB} sobre a corrente de coletor para a região ativa. As curvas indicam claramente que *uma primeira estimativa para a relação entre I_E e I_C na região ativa é dada por*

$$I_C \cong I_E$$

Output Characteristics

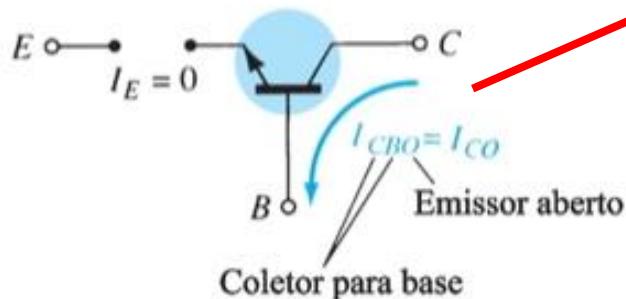
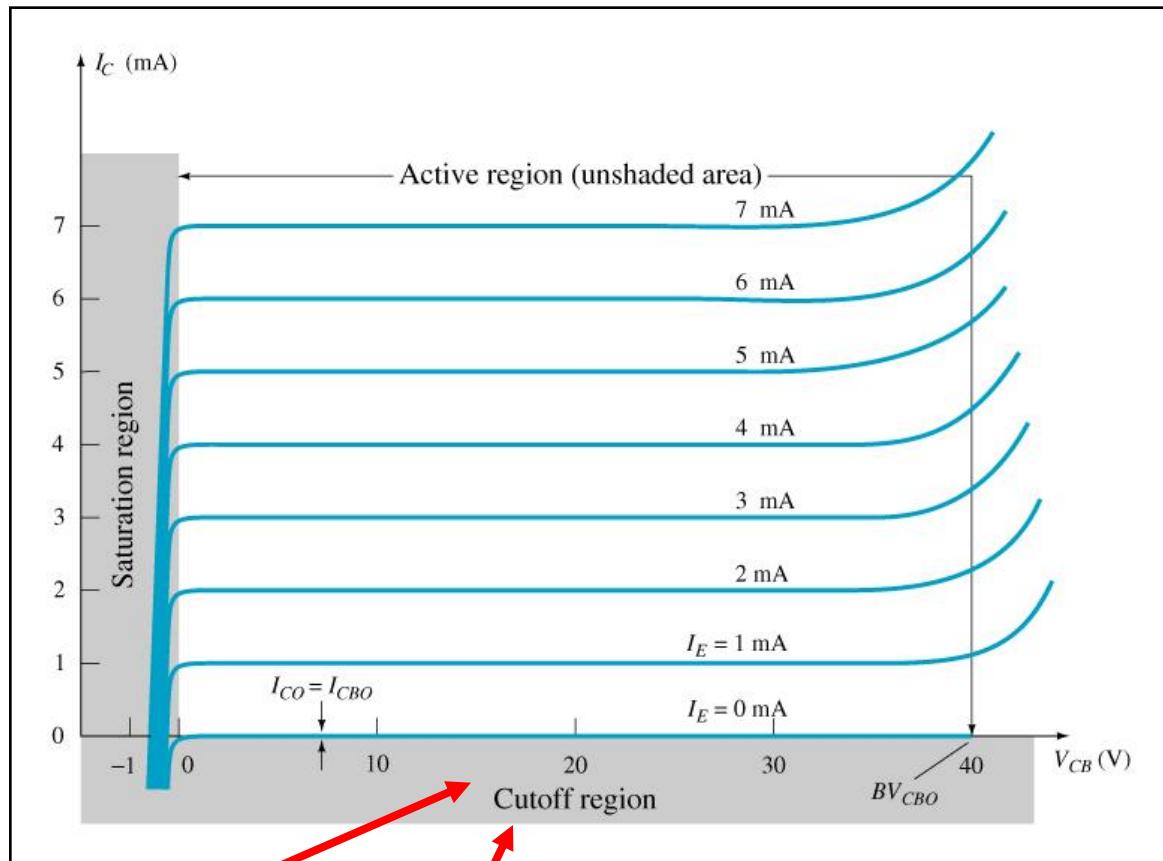


Fig. 3.8

na região de corte, ambas as junções de um transistor, base-emissor e base-coletor, estão polarizadas reversamente.

Output Characteristics

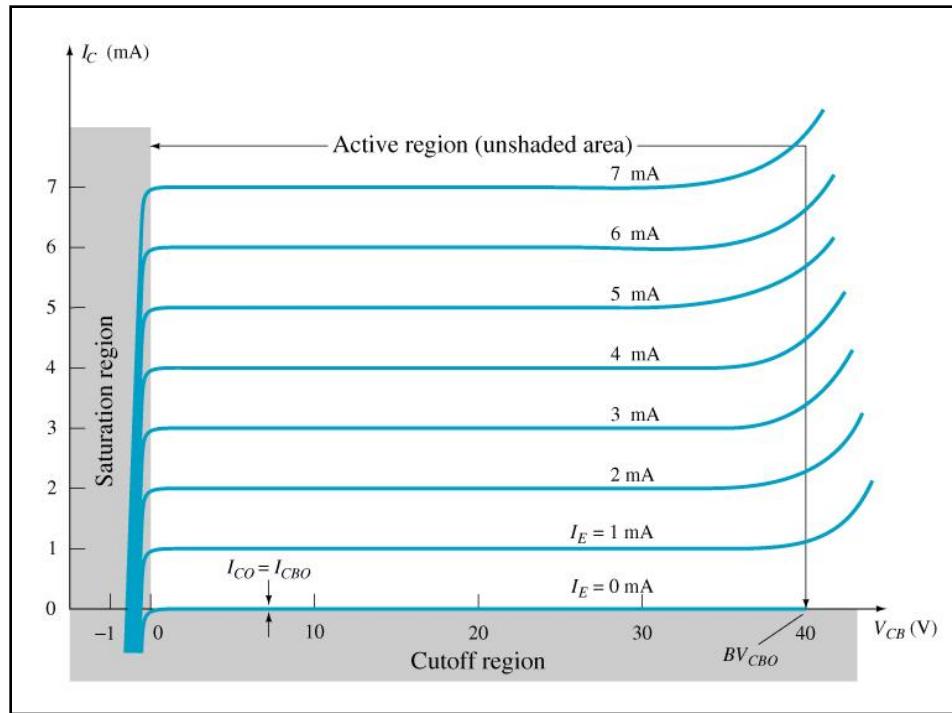


Fig. 3.8

A região de saturação é definida como a região das curvas características à esquerda de $V_{CB} = 0$ V. A escala horizontal nessa área foi expandida para mostrar claramente a drástica mudança nas curvas características nessa região. Observe o aumento exponencial da corrente de coletor à medida que a tensão V_{CB} aumenta em direção a 0 V.

Output Characteristics

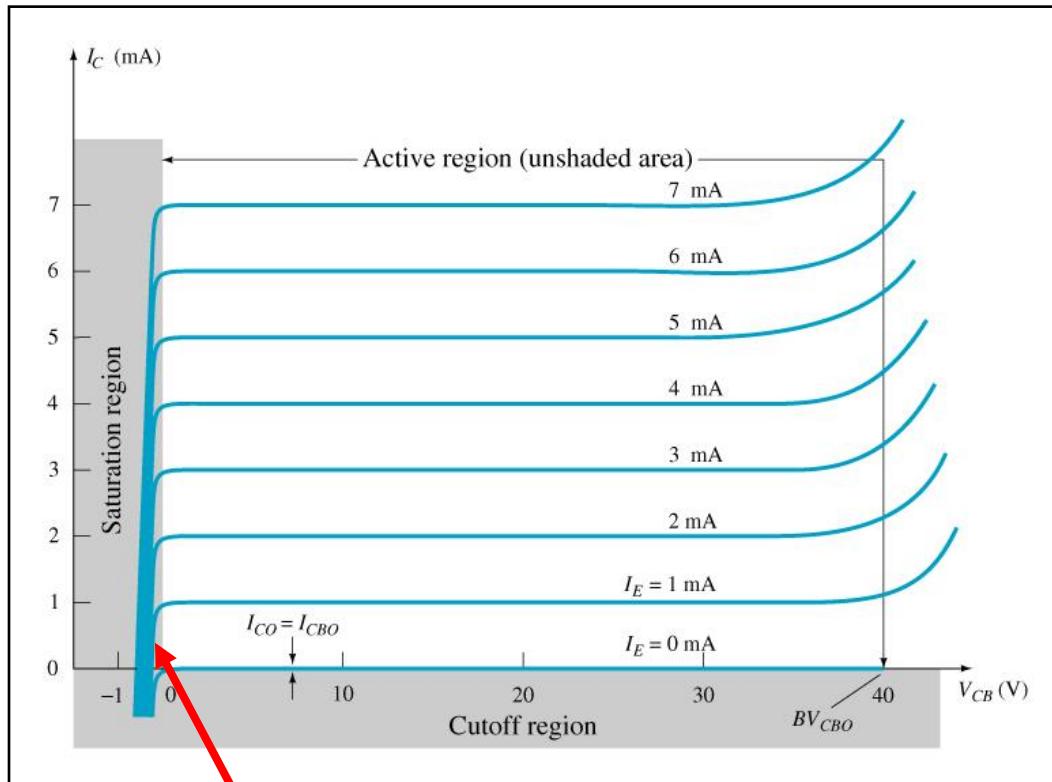


Fig. 3.8

Na região de saturação, as junções base-emissor e base-coletor estão polarizadas diretamente.

Input Characteristics


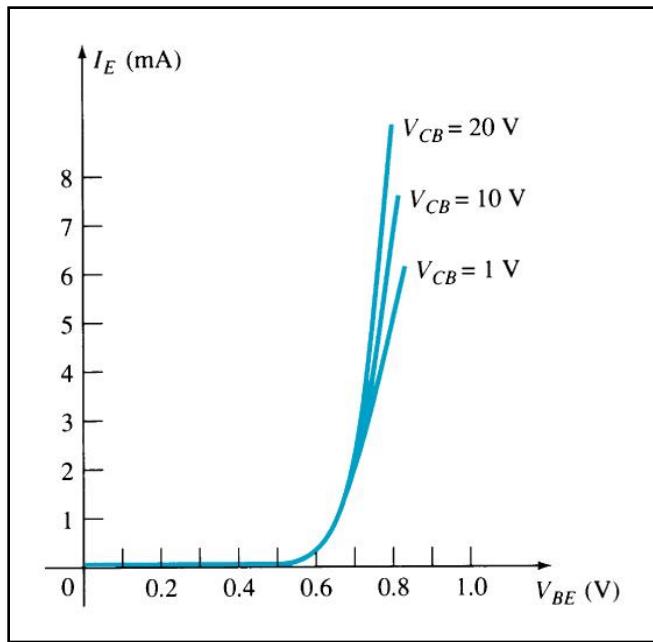
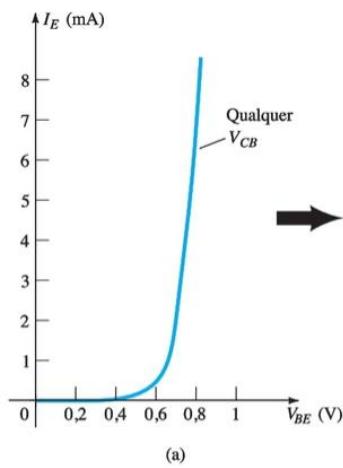


Fig. 3.7

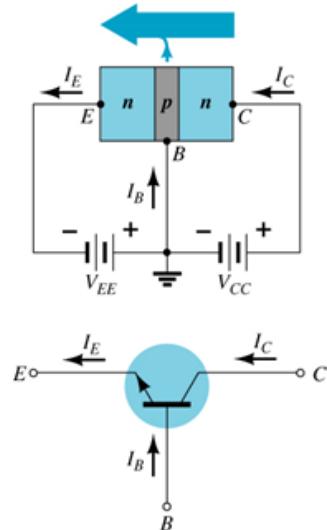

As curvas características de entrada da Figura 3.7 revelam que, para valores fixos de tensão (V_{CB}), à medida que a tensão base-emissor aumenta, a corrente de emissor também aumenta, lembrando a curva característica do diodo. Na verdade, valores crescentes de V_{CB} têm um efeito tão pequeno sobre as curvas características que, como uma primeira aproximação, as modificações devido à variação de V_{CB} podem ser desprezadas e as curvas características desenhadas, como mostra a Figura 3.10(a). Se for aplicado o método de linearização da curva, o resultado será a curva característica mostrada na Figura 3.10(b). Avançar um passo e ignorar a inclinação da curva e, portanto, a resistência associada à junção polarizada diretamente resultará na curva característica da Figura 3.10(c).

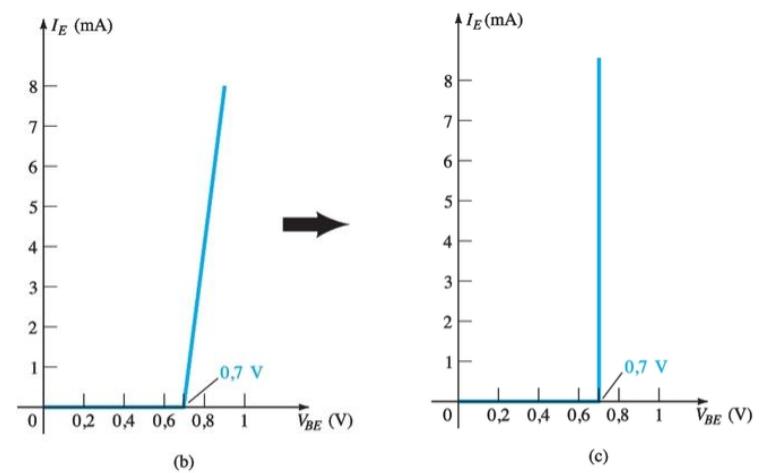


Fig. 3.10

Output Characteristics

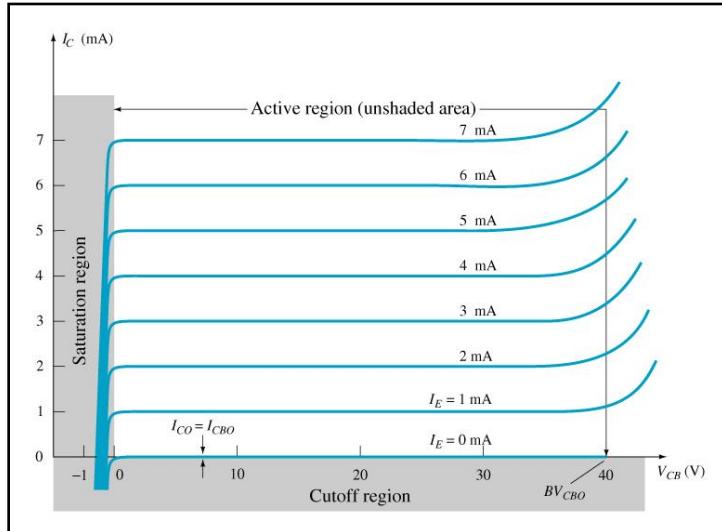


Fig. 3.8

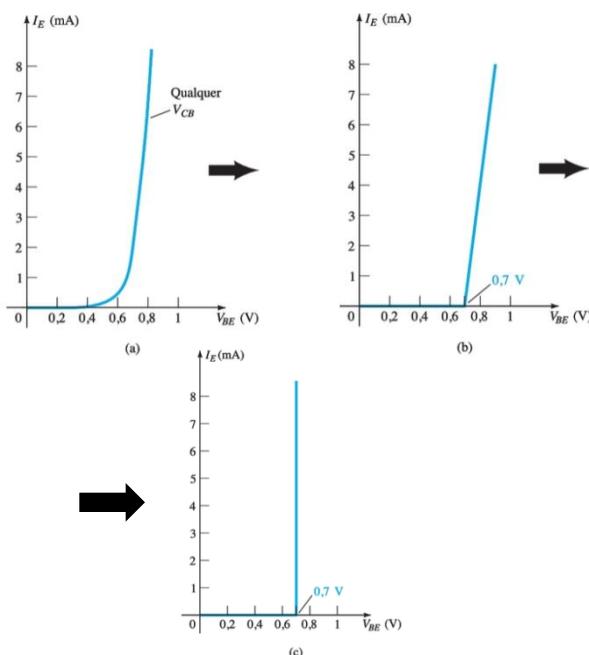


Fig. 3.10

Exercício:

- (a) Utilizando as curvas características da Figura 3.8, determine a corrente de coletor resultante para $I_E = 3 \text{ mA}$ e $V_{CB} = 10 \text{ V}$.

As curvas características indicam, de maneira bastante clara, que $I_C \cong I_E = 3 \text{ mA}$.

- (b) Utilizando as curvas características da Figura 3.8, determine a corrente de coletor resultante se I_E permanecer em 3 mA, mas se V_{CB} for reduzida para 2 V.

O efeito da variação de V_{CB} é desprezível, e I_C continua a ser **3 mA**.

- (c) Utilizando as curvas características das figuras 3.7 e 3.8, determine V_{BE} se $I_C = 4 \text{ mA}$ e $V_{CB} = 20 \text{ V}$.

Da Figura 3.8, $I_E \cong I_C = 4 \text{ mA}$. Na Figura 3.7, o valor resultante de V_{BE} é aproximadamente **0,74 V**.

- (d) Repita o item (c) utilizando as curvas características das figuras 3.8 e 3.10c.

Novamente da Figura 3.8, $I_E \cong I_C = 4 \text{ mA}$. No entanto, na Figura 3.10c, V_{BE} é **0,7 V** para qualquer valor de corrente de emissor.

Alpha DC (α_{cc})

Output Characteristics


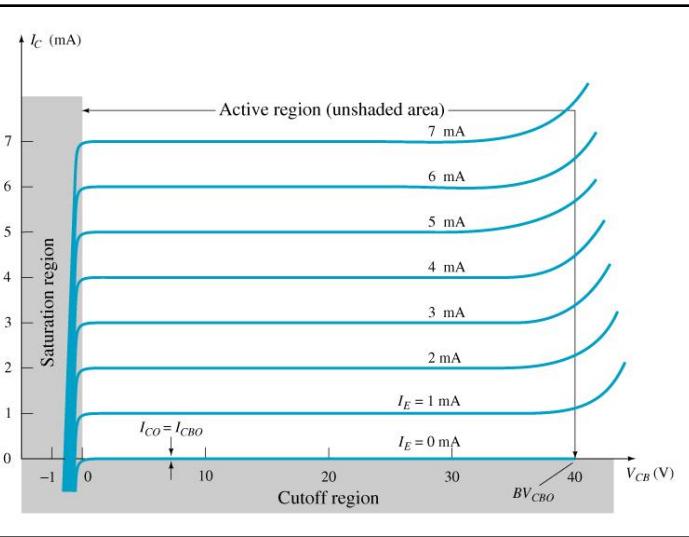


Fig. 3.8

No modo cc, os valores de I_C e I_E devidos aos portadores majoritários são relacionados por uma quantidade chamada de *alfa* e definidos pela seguinte equação:

$$\alpha_{cc} = \frac{I_C}{I_E} \quad (3.5)$$

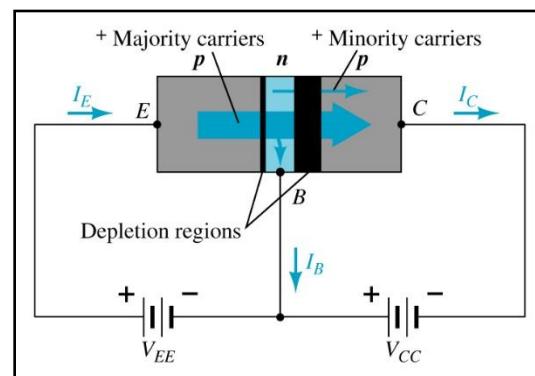onde I_C e I_E são os valores de corrente no ponto de operação. Apesar de a curva característica da Figura 3.8 sugerir que $\alpha = 1$, os dispositivos na prática apresentam valores de alfa entre 0,90 e 0,998, sendo que a maioria deles possui um valor alfa próximo ao extremo superior



$$I_C = \alpha I_E + I_{CBO}$$

Alpha AC (α_{CA})

Em situações com sinal ca, em que o ponto de operações se move sobre a curva característica, um alfa ca é definido por:

$$\alpha_{ca} = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_E} \Big|_{V_{CB} = \text{constante}} \quad (3.7)$$

O alfa ca é formalmente chamado de *base-comum, curto-circuito e fator de amplificação* por motivos que ficarão mais claros quando analisarmos os circuitos equivalentes do transistor no Capítulo 7. Por enquanto, considere que a Equação (3.7) especifica que uma pequena variação na corrente de coletor é dividida pela variação correspondente de I_E com a tensão base-coletor permanecendo constante. Na maioria dos casos, os valores de α_{ca} e α_{cc} são bem próximos, permitindo a substituição de um pelo outro.

Polarização

A polarização adequada da configuração base-comum na região ativa pode ser rapidamente determinada, utilizando a aproximação $I_C \cong I_E$ e presumindo, por enquanto, que $I_B \cong 0\mu A$. O resultado é a configuração da Figura 3.11 para o transistor *pnp*. A seta do símbolo define o sentido do fluxo convencional para $I_E \cong I_C$. As fontes CC são então inseridas com uma polaridade semelhante ao sentido da corrente resultante. Para o transistor *npn*, as polaridades serão invertidas.

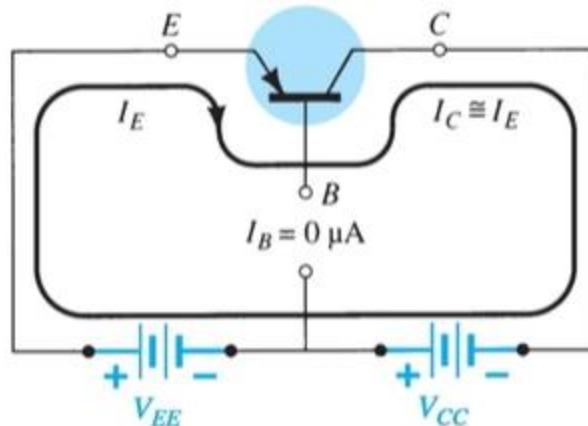


Fig. 3.11

Região de Ruptura

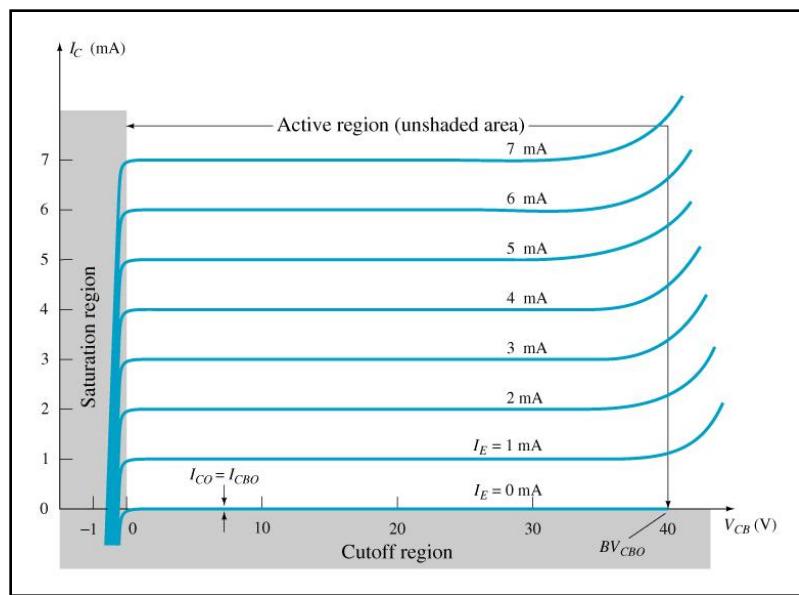


Fig. 3.8

A medida que a tensão aplicada V_{CB} aumenta, há um ponto em que as curvas assumem uma ascensão drástica na Figura 3.8. Isso se deve, principalmente, a um efeito de avalanche semelhante ao descrito para o diodo no Capítulo 1, quando a tensão de polarização reversa atinge a região de ruptura. Como afirmado anteriormente, a junção base-coletor é polarizada reversamente na região ativa, mas existe um ponto onde uma tensão de polarização reversa demasiado grande conduzirá ao efeito de avalanche. O resultado é um elevado aumento na corrente para pequenos aumentos na tensão base-coletor. A maior tensão de base para coletor admissível é denominada BV_{CBO} ,

Ação Amplificadora da Configuração Base Comum

Uma vez que a relação entre I_C e I_E foi estabelecida na Seção 3.4, a operação básica de amplificação do transistor pode ser introduzida em um nível superficial utilizando-se a estrutura da Figura 3.12. A polarização cc não aparece na figura, pois nosso interesse limita-se à resposta ca. Para a configuração base-comum, a resistência de entrada ca determinada pela curva característica da Figura 3.7 é bastante pequena e varia de 10 a 100 Ω . A resistência de saída determinada pelas curvas da Figura 3.8 é bastante alta (quanto mais horizontal a curva, mais alta a resistência) e varia geralmente de 50 k Ω a 1 M Ω (100 k Ω para o transistor da Figura 3.12). A diferença das resistências deve-se à junção polarizada diretamente na entrada (base para emissor) e à junção polarizada reversamente na saída (base para coletor). Utilizando um valor comum de 20 Ω para a resistência de entrada, determinamos que:

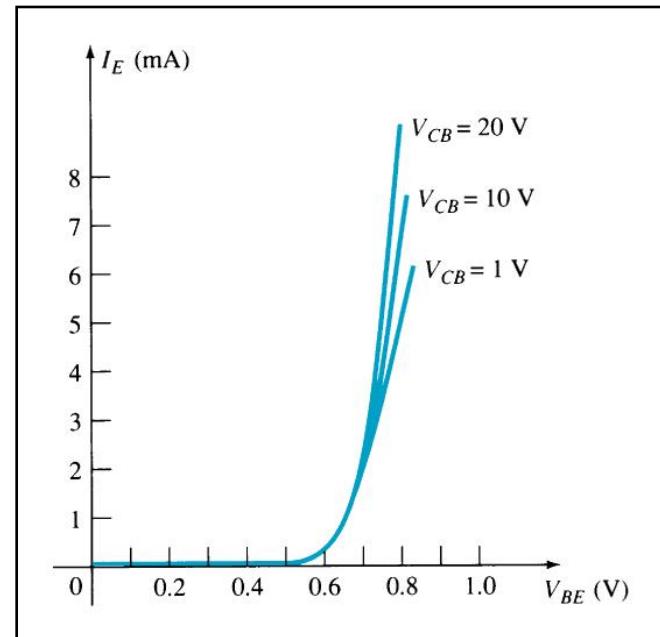
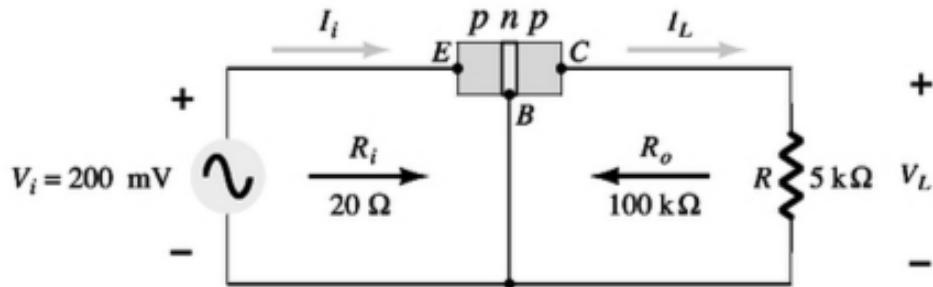


Fig. 3.7

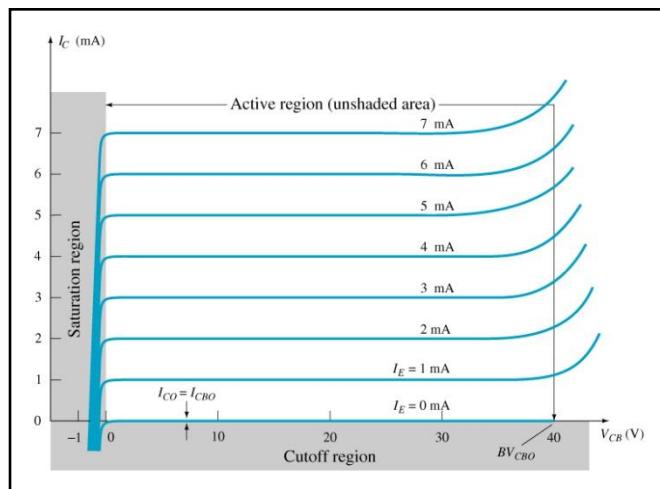


Fig. 3.8

$$I_i = \frac{V_i}{R_i} = \frac{200 \text{ mV}}{20 \Omega} = 10 \text{ mA}$$

Se considerarmos por enquanto que $\alpha_{ca} = 1$ ($I_c = I_e$):

$$I_L = I_i = 10 \text{ mA}$$

e

$$\begin{aligned} V_L &= I_L R \\ &= (10 \text{ mA})(5 \text{ k}\Omega) \\ &= 50 \text{ V} \end{aligned}$$

A amplificação de tensão é:


$$A_v = \frac{V_L}{V_i} = \frac{50 \text{ V}}{200 \text{ mV}} = 250$$

Valores típicos de amplificação de tensão para a configuração base-comum variam de 50 a 300. A amplificação de corrente (I_C/I_E) é sempre menor do que 1 para a configuração base-comum. Esta última característica é óbvia, pois $I_C = \alpha I_E$ é sempre menor do que 1.

A operação básica de amplificação foi produzida *transferindo-se* uma corrente I de um circuito de baixa *resistência* para um circuito de alta resistência. A combinação dos dois termos em itálico resulta no nome *transistor*, isto é:

transferência + resistor \rightarrow *transistor*

Configuração Emissor Comum

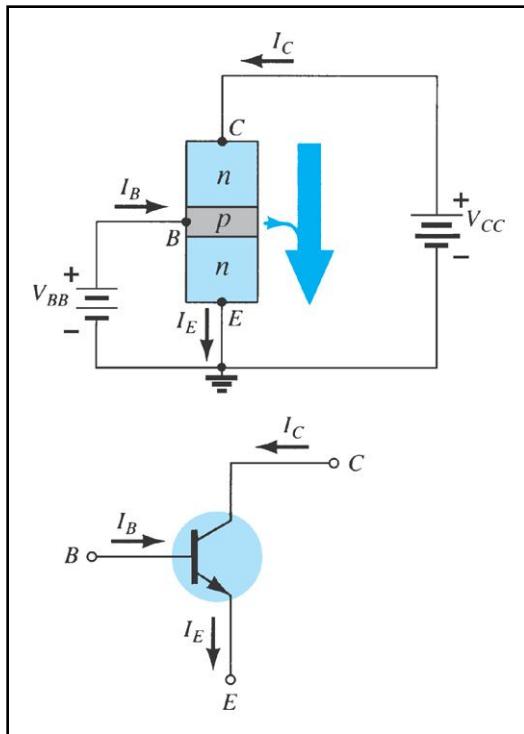


A configuração utilizada com maior frequência para o transistor é mostrada na Figura 3.12 para transistores *pnp* e *npn*. Denomina-se *configuração emissor-comum* porque o emissor é comum em relação aos terminais de entrada e saída (nesse caso, comum aos terminais de coletor e base).

Fig. 3.12

Novamente, dois conjuntos de curvas características são necessários para descrever totalmente o comportamento da configuração emissor-comum: um para o circuito de *entrada*, ou *base-emissor*, e um para o circuito de *saída*, ou *coletor-emissor*. Ambos são mostrados na Figura 3.13.

(a)

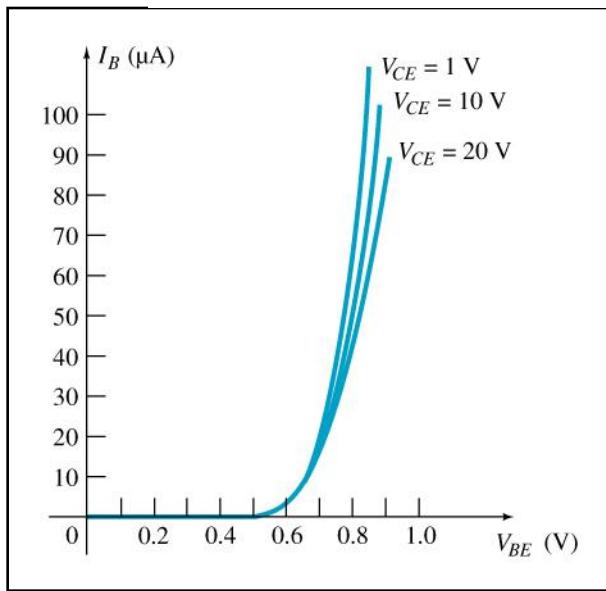

(b)

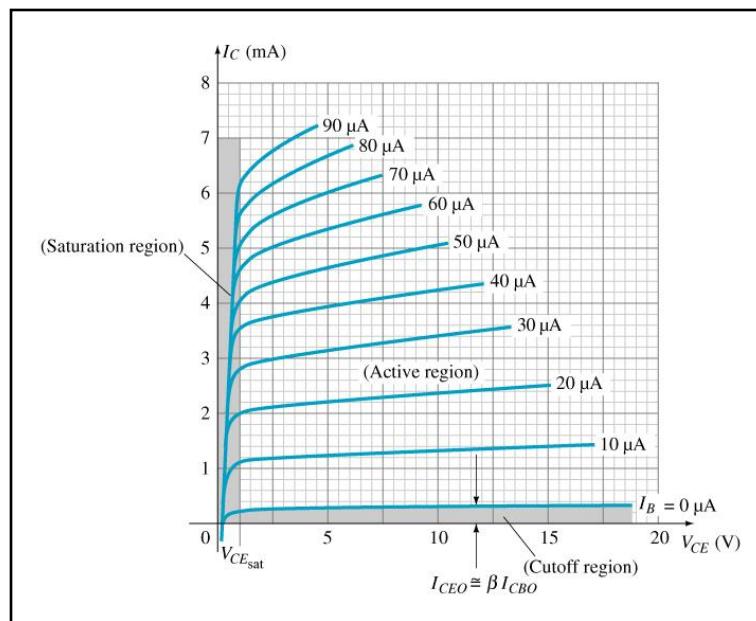


Fig. 3.13 - a) base characteristic; b) collector characteristic

A região ativa para a configuração emissor-comum é a porção do quadrante superior direito que tem maior linearidade, isto é, a região em que as curvas de I_B são praticamente retas e estão igualmente espaçadas. Na Figura 3.13(a), essa região está à direita da linha vertical tracejada em V_{CEsat} e acima da curva para I_B igual a zero. A região à esquerda de V_{CEsat} é chamada de região de saturação.

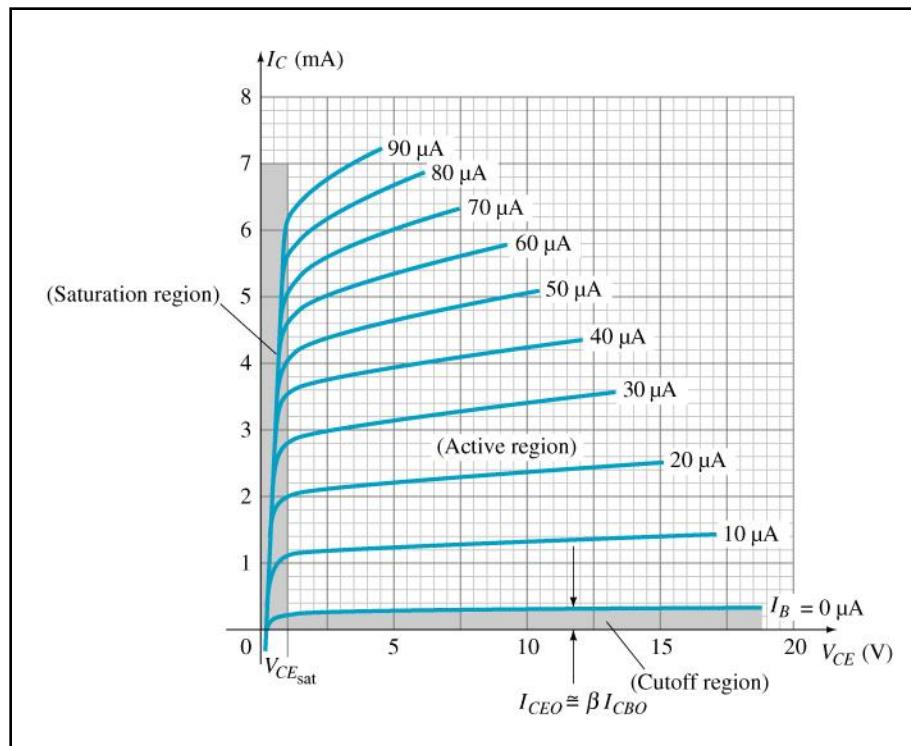


Fig. 3.13a

A região de corte da configuração emissor-comum não é tão bem definida quanto a configuração base-comum. Observe, nas características de coletor da Figura 3.13, que I_C não é igual a zero quando I_B equivale a zero. Para a configuração base-comum, quando a corrente de entrada I_E era igual a zero, a corrente de coletor equivalia apenas à corrente de saturação reversa I_{CO} , de modo que a curva $I_E = 0$ e o eixo das tensões eram praticamente os mesmos.


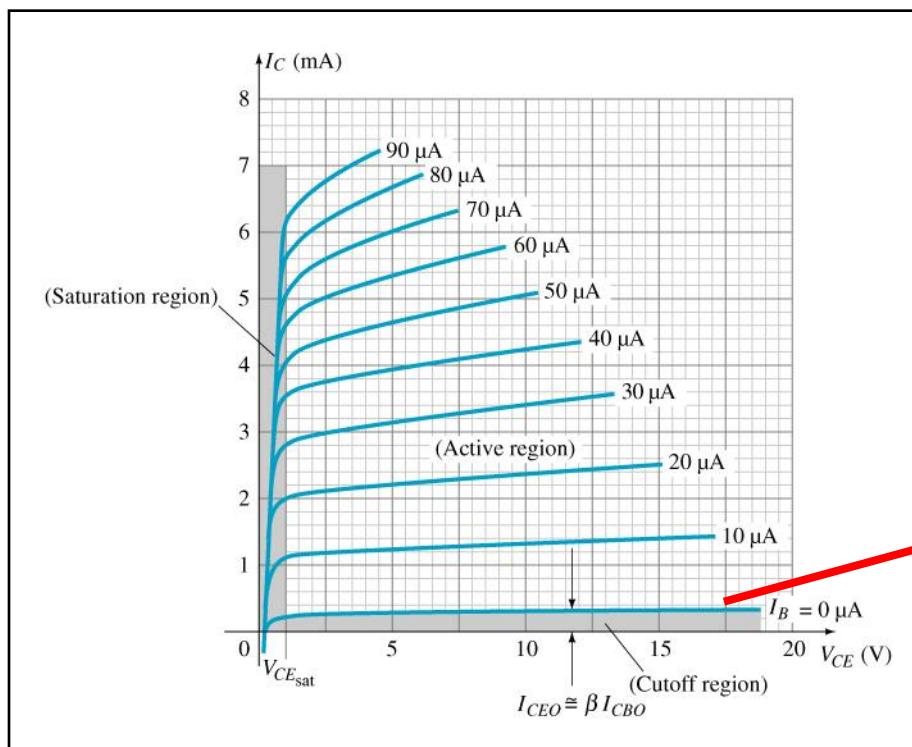


Fig. 3.13a

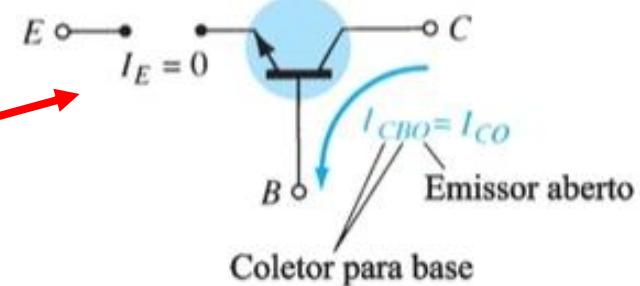

Na região ativa de um amplificador emissor-comum, a junção base-coletor é polarizada reversamente, enquanto a junção base-emissor é polarizada diretamente.

Lembramos que essas são as mesmas condições existentes na região ativa da configuração base-comum. A região ativa da configuração emissor-comum pode ser utilizada para amplificação de tensão, corrente ou potência.

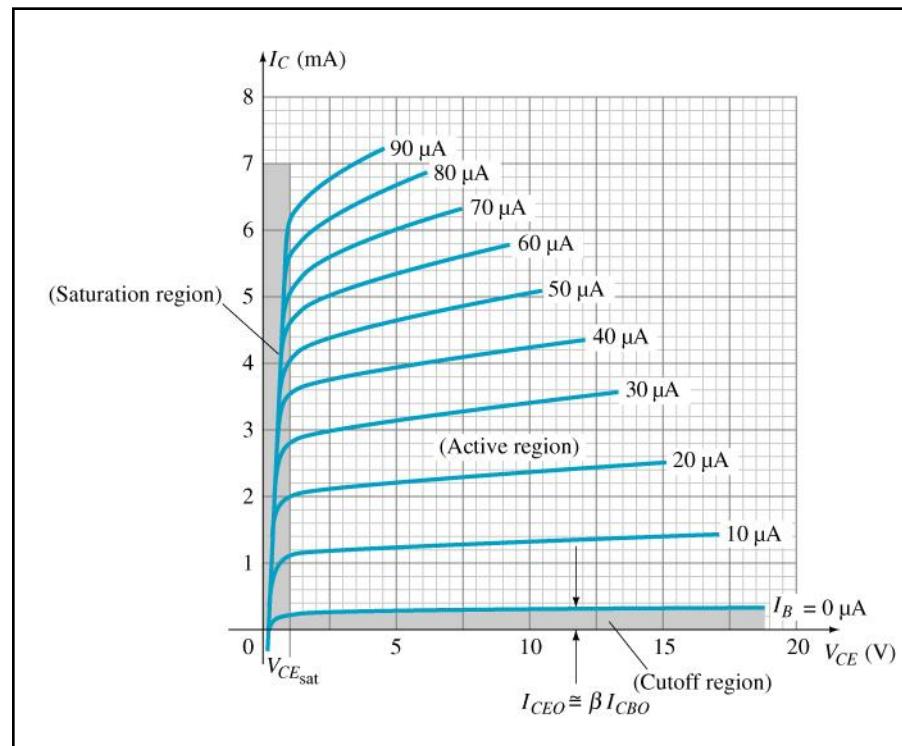


Fig. 3.13a

Common-Emitter Amplifier Currents

Ideal Currents

$$I_E = I_C + I_B$$

$$I_C = \alpha I_E$$

Actual Currents



$$I_C = \alpha I_E + I_{CBO}$$

where I_{CBO} = minority collector current

I_{CBO} is usually so small that it can be ignored, except in high power transistors and in high temperature environments.

When $I_B = 0 \mu\text{A}$ the transistor is in cutoff, but there is some minority current flowing called I_{CEO} .

$$I_{CEO} = \frac{I_{CBO}}{1-\alpha} \Big|_{I_B=0 \mu\text{A}}$$

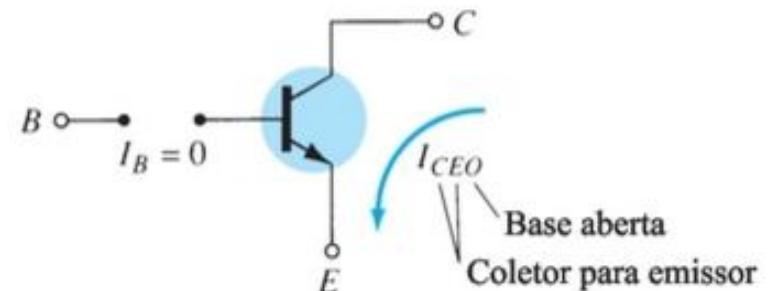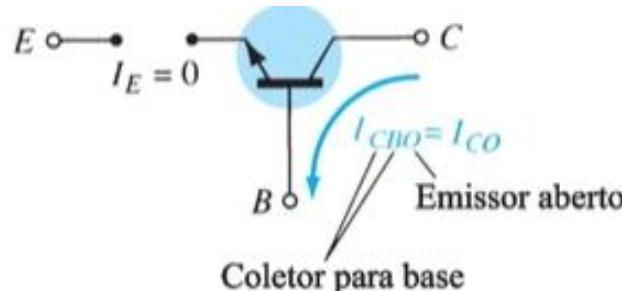

Beta (β)

β represents the amplification factor of a transistor.

In DC mode:

$$\beta_{dc} = \frac{I_C}{I_B}$$

In AC mode:

$$\beta_{ac} = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} \Big|_{V_{CE}=constant}$$

β_{ac} is sometimes referred to as h_{fe} , a term used in transistor modeling calculations

Example 1: Determining β_{AC} and β_{DC} from a Graph

$$\beta_{dc} = \frac{I_C}{I_B}$$

$$\beta_{DC} = \frac{2.7 \text{ mA}}{25 \mu\text{A}} \Big|_{V_{CE}=7.5 \text{ V}} = 108$$

$$\begin{aligned}\beta_{AC} &= \frac{(3.2 \text{ mA} - 2.2 \text{ mA})}{(30 \mu\text{A} - 20 \mu\text{A})} \\ &= \frac{1 \text{ mA}}{10 \mu\text{A}} \Big|_{V_{CE}=7.5 \text{ V}} = 100\end{aligned}$$

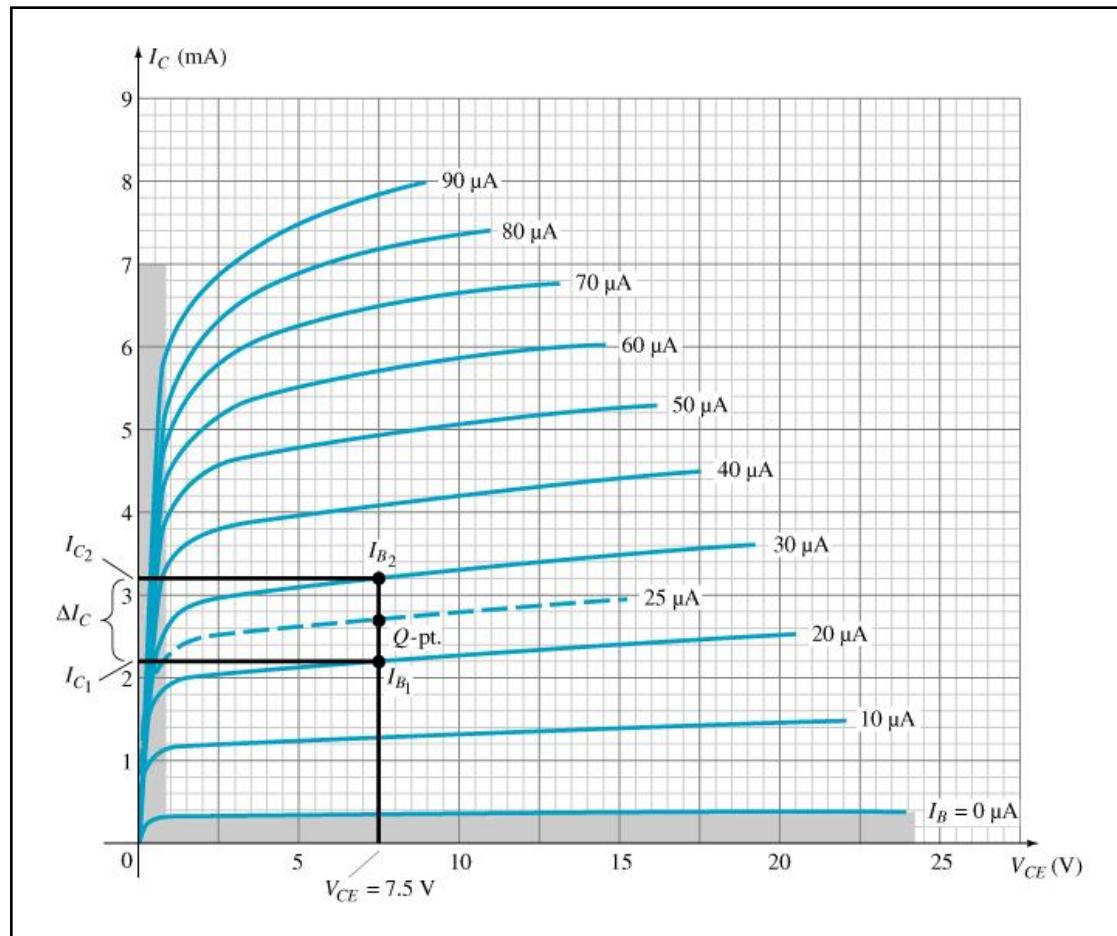


Fig. 3.16

Example 2: Determining β_{AC} and β_{DC} in ideal conditions from a Graph

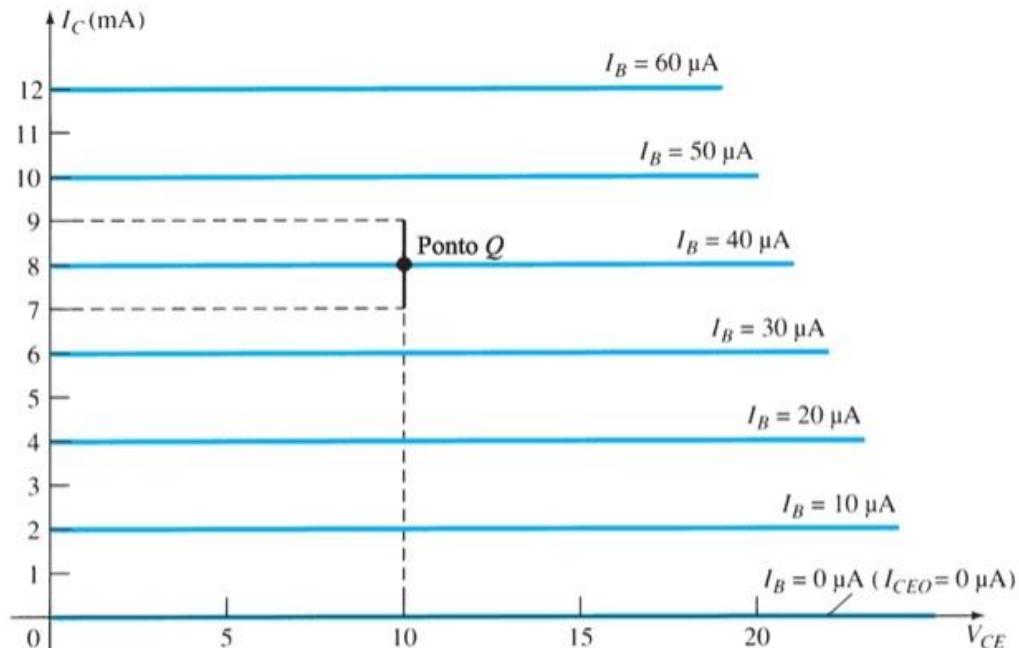


Fig. 3.17


$$\beta_{CA} = \left. \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} \right|_{V_{CE} = \text{constante}}$$

$$= \frac{9 \text{ mA} - 7 \text{ mA}}{45 \mu\text{A} - 35 \mu\text{A}} = \frac{2 \text{ mA}}{10 \mu\text{A}} = 200$$

$$\beta_{CC} = \frac{I_C}{I_B} = \frac{8 \text{ mA}}{40 \mu\text{A}} = 200$$


Determining β from a Graph

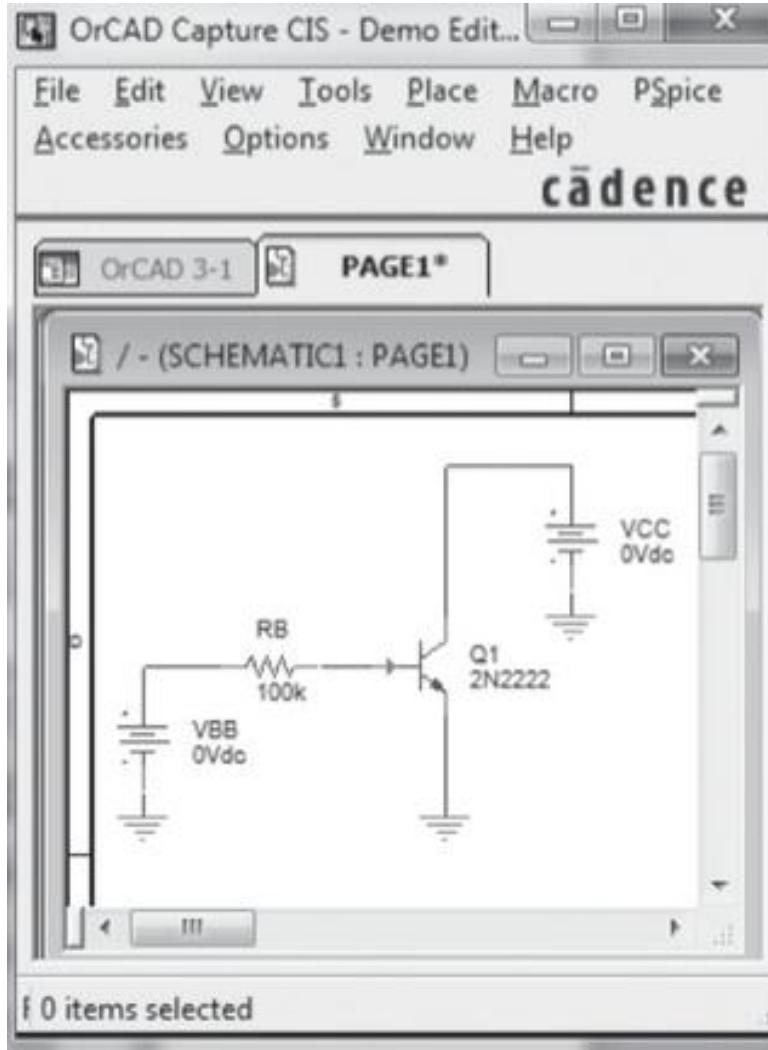Example 3: Determinação β_{dc} do transistor Q2N2222 no PSPice



Determining β from a Graph

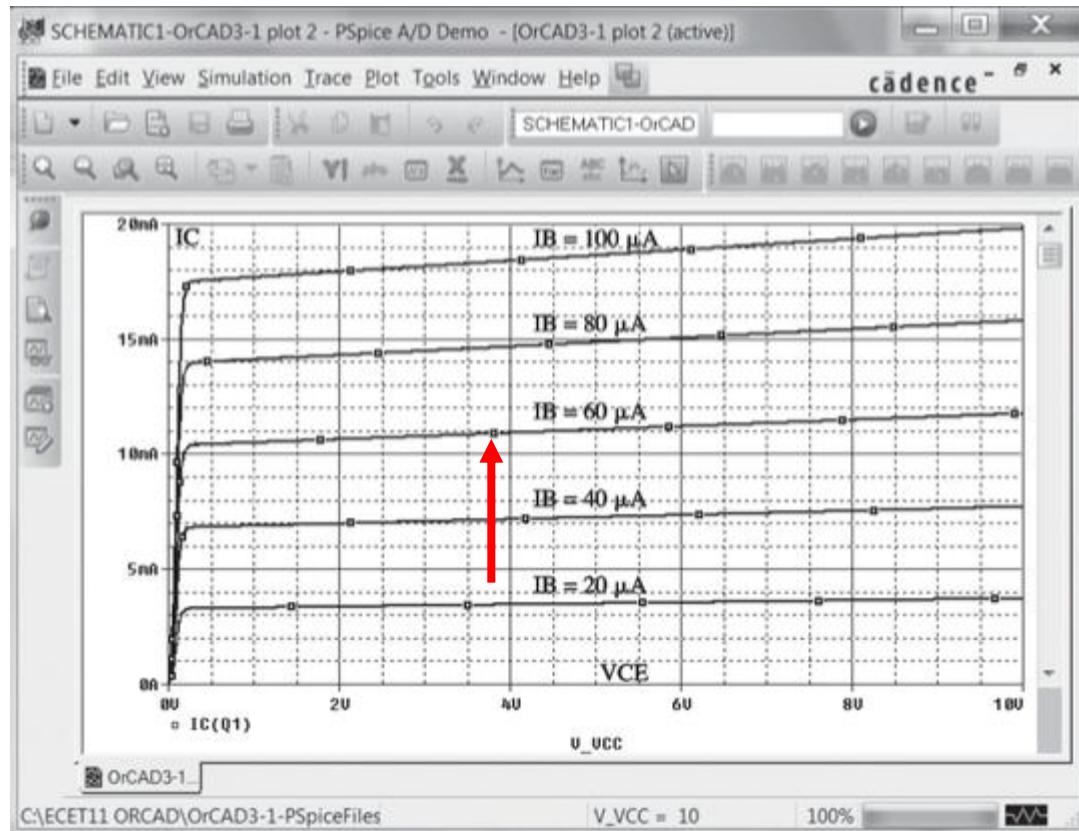Example 3: Determinação β_{dc} do transistor Q2N2222 no PSPice



$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{11 \text{ mA}}{60 \mu\text{A}} = 183,3$$

Características de coletor do transistor Q2N222


Relationships

$$I_C = \alpha I_E + I_{CBO} \rightarrow I_C = \alpha(I_C + I_B) + I_{CBO} \rightarrow I_C = \frac{\alpha I_B}{1 - \alpha} + \frac{I_{CBO}}{1 - \alpha}$$

If $I_B = 0$ and $\alpha = 0.996$ $\rightarrow I_C = \frac{\alpha(0 \text{ A})}{1 - \alpha} + \frac{I_{CBO}}{1 - 0,996} = \frac{I_{CBO}}{0,004} = 250I_{CBO}$

$$I_{CEO} = \frac{I_{CBO}}{1 - \alpha} \Big|_{I_B=0 \mu\text{A}}$$

=

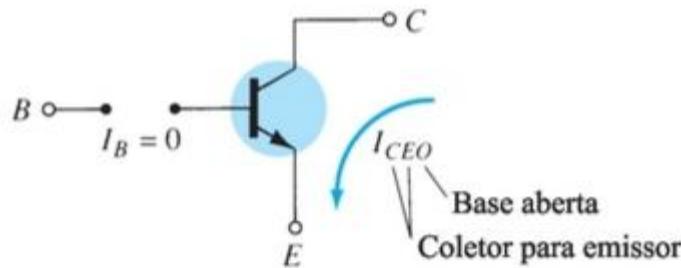

If $I_{CEO} = 1 \mu\text{A}$, $I_c = 0,25 \text{ mA}$

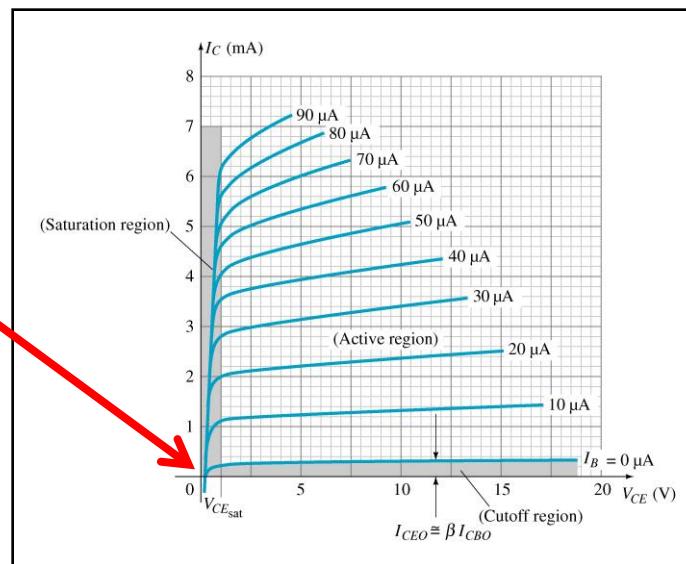


Fig. 3.16

Relationships

■ $I_E = I_C + I_B \rightarrow \frac{I_C}{\alpha} = I_C + \frac{I_C}{\beta} \rightarrow \frac{1}{\alpha} = 1 + \frac{1}{\beta}$

$$\beta = \frac{\alpha}{\alpha - 1}$$

■ $I_C = \beta I_B \rightarrow \alpha = \frac{\beta}{\beta + 1}$

■ $I_E = I_C + I_B = \beta I_B + I_B \rightarrow I_E = (\beta + 1)I_B$

■ $I_{CEO} = (\beta + 1)I_{CBO} \rightarrow I_{CEO} \cong \beta I_{CBO}$

Região de Ruptura

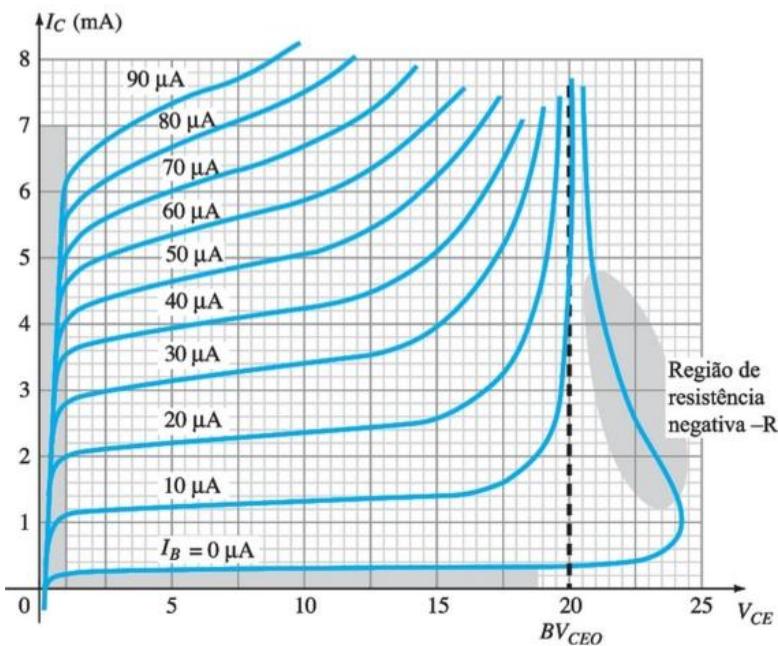



Fig. 3.19

Tal como no caso da configuração base-comum, existe uma tensão emissor-coletor máxima que pode ser aplicada e ainda permanecer na região ativa estável de operação. Na Figura 3.19 as curvas características

foram estendidas para demonstrar o impacto sobre as características em níveis elevados de V_{CE} . Em níveis altos de corrente de base, as correntes quase ascendem verticalmente, enquanto em níveis mais baixos desenvolve-se uma região que parece apoiar-se sobre si mesma. Essa região é particularmente digna de nota porque um aumento na corrente está resultando em uma queda na tensão — algo totalmente diferente do que ocorre com qualquer elemento resistivo no qual um aumento na corrente resulta em um aumento na diferença de potencial através do resistor. Considera-se que regiões dessa natureza têm uma característica de **resistência negativa**. Embora o conceito de uma resistência negativa possa parecer estranho, há

dispositivos e sistemas que dependem desse tipo de característica para executar a tarefa desejada.

Proper biasing for an npn transistor

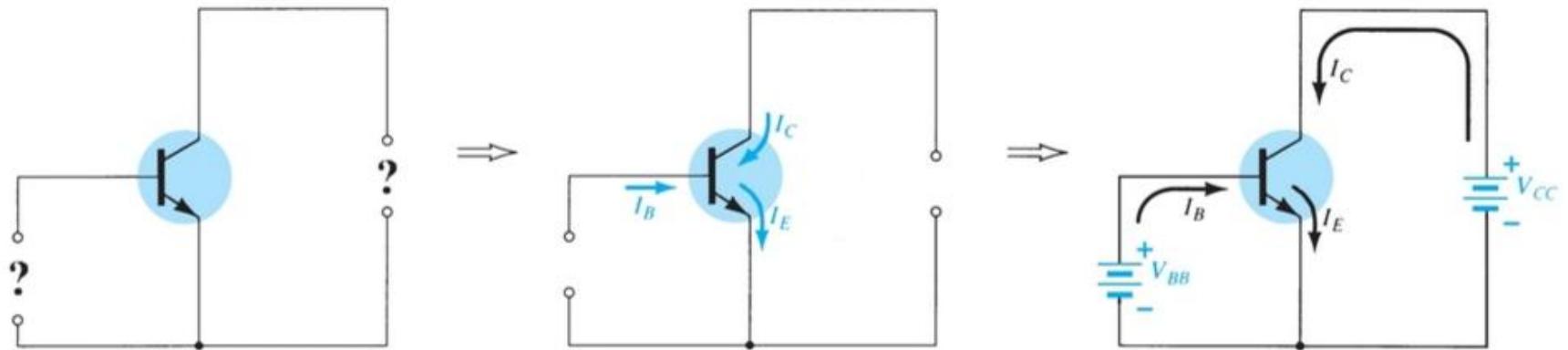

Exercício no LTSpice

Acessar o Moodle www.moodle.eesc.usp.br

Resolver “LTSpice - Exercicio 1 – BJT”

O circuito da figura 1 é uma montagem simples, em análise .DC, que plota a corrente de coletor em função da tensão na base. A tensão de coletor é fixa em 10V pela fonte V2 e a fonte de base V1 será excursionada pela análise. A varredura em V1 será feita entre 0 e 2V com o passo de 0.01 para uma boa resolução.

A figura 2 mostra a corrente medida no terminal de base.

A figura 3 mostra a corrente de coletor.

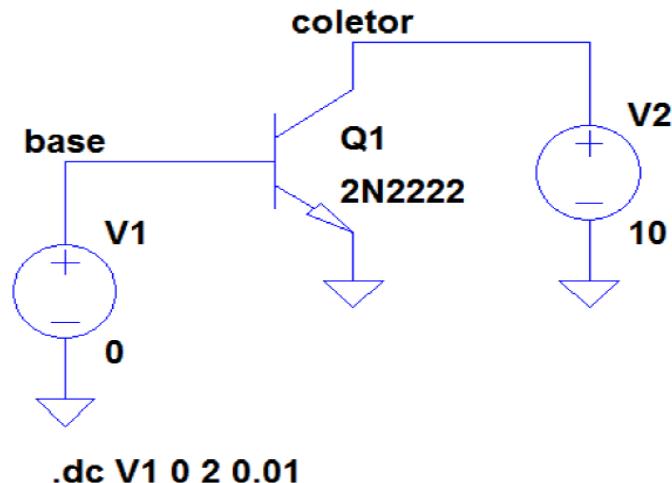


Fig. 1

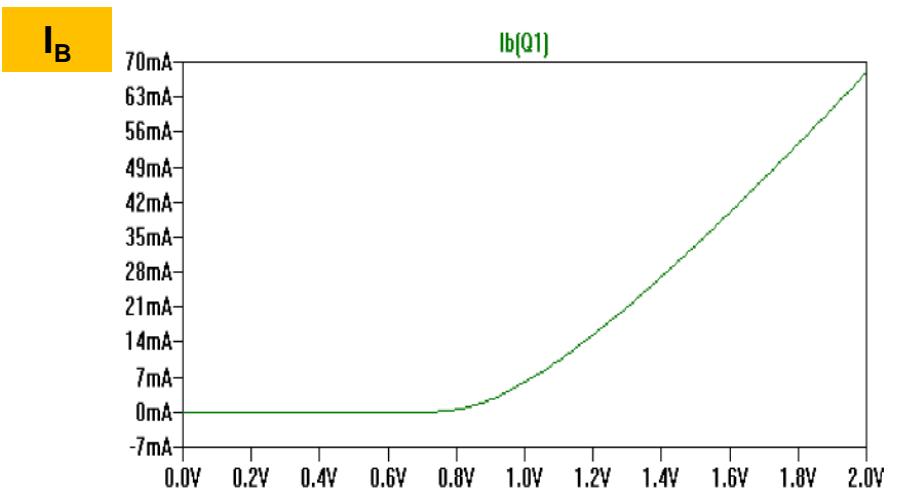


Fig. 2

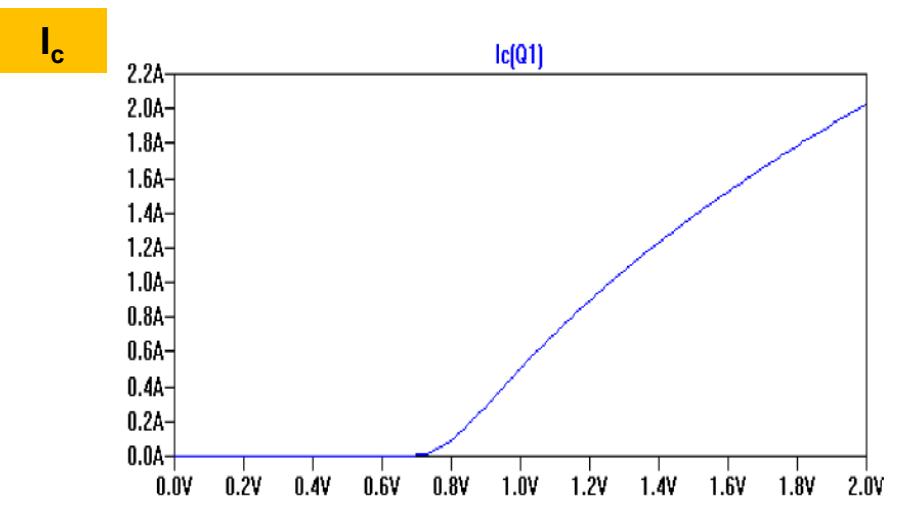



Fig. 3

Uma aplicação muito interessante da análise .DC utilizada em conjunto com o comando **.step param** é a visualização da família de curvas de um transistor.


Essas curvas são a relação da corrente de coletor em função da tensão de coletor parametrizada para vários valores de tensão na base. O circuito ao lado é utilizado.

A análise .DC é realizada com a excursão de 0 à 15V da tensão de coletor ($V_2 = V_{CE}$).

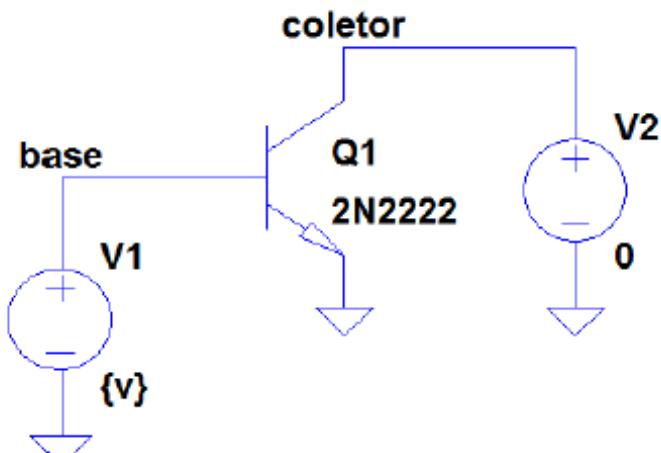O valor da fonte V_1 será $\{v\}$ e o comando **.step param v 0 2 0.2**" deve ser utilizado na simulação. Este comando irá plotar uma curva em função de V_1 para cada valor de v definido pelo .step, criando assim a família de curvas.


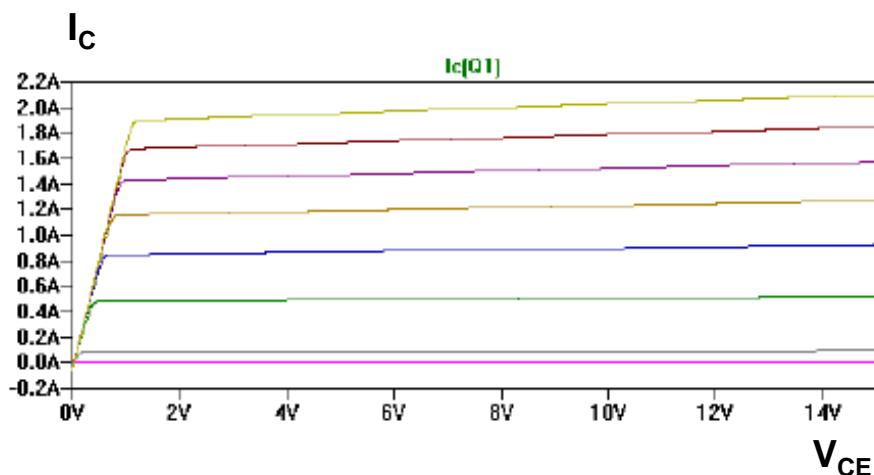
```
.dc V2 0 15 0.01
.step param v 0 2 0.2
```



Configuração Coletor Comum

The input is on the base and the output is on the emitter.

The characteristics are similar to those of the common-emitter amplifier, except the vertical axis is I_C .

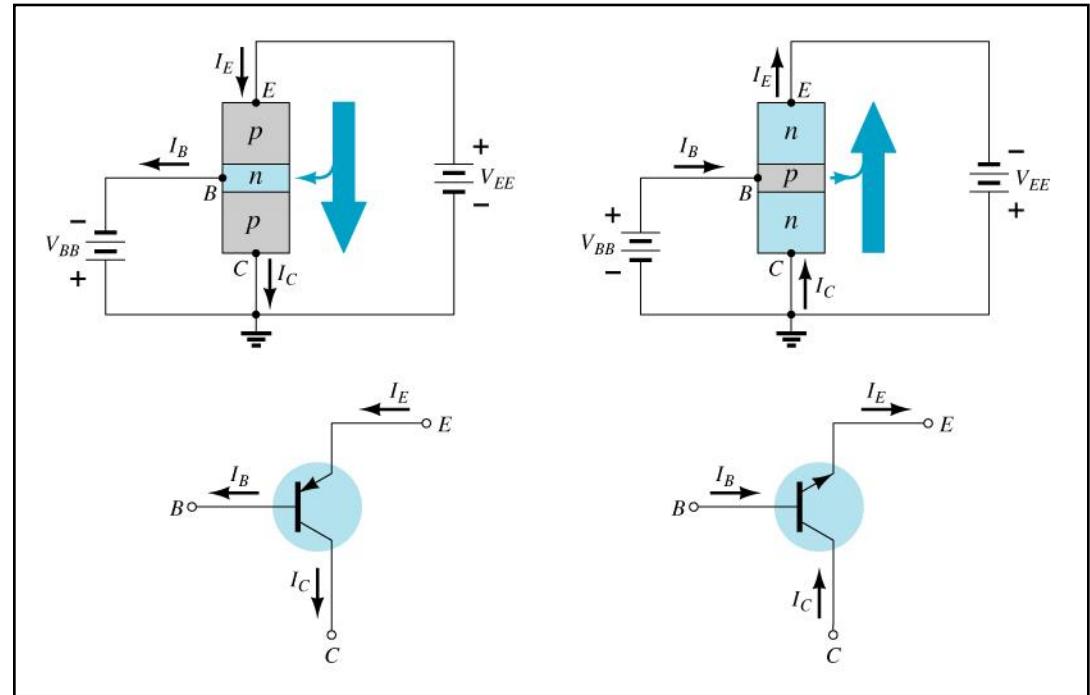


Fig. 3.20

Operating Limits

V_{CE} is maximum and I_C is minimum in the cutoff region.

$$I_{C(\max)} = I_{CEO}$$

I_C is maximum and V_{CE} is minimum in the saturation region.

$$V_{CE(\max)} = V_{CE(sat)} = V_{CEO}$$

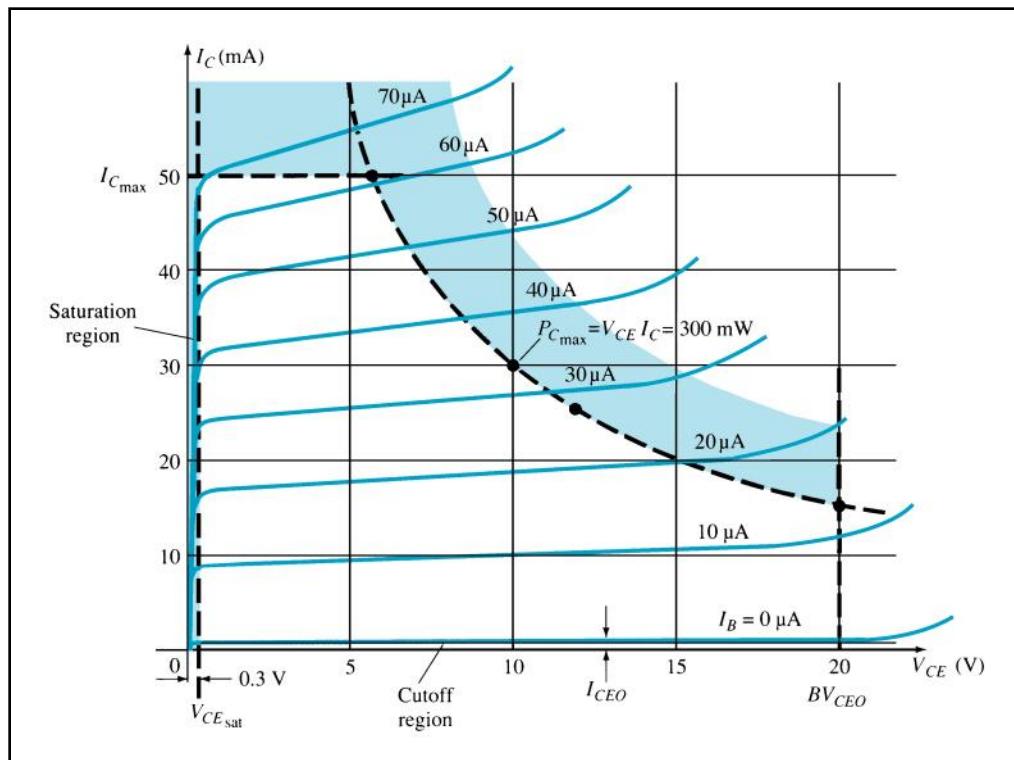


Fig. 3.22

The transistor operates in the active region between saturation and cutoff.

Limites de Operação


O valor máximo de dissipação de potência é determinado pela equação:

$$P_{C\max} = V_{CE}I_C$$

Para o dispositivo da Figura 3.22, a dissipação de potência de coletor é de 300 mW. A questão que surge é como traçar a curva de dissipação de potência de coletor especificada pelo fato de que

$$P_{C\max} = V_{CE}I_C = 300 \text{ mW}$$

Fig. 3.22

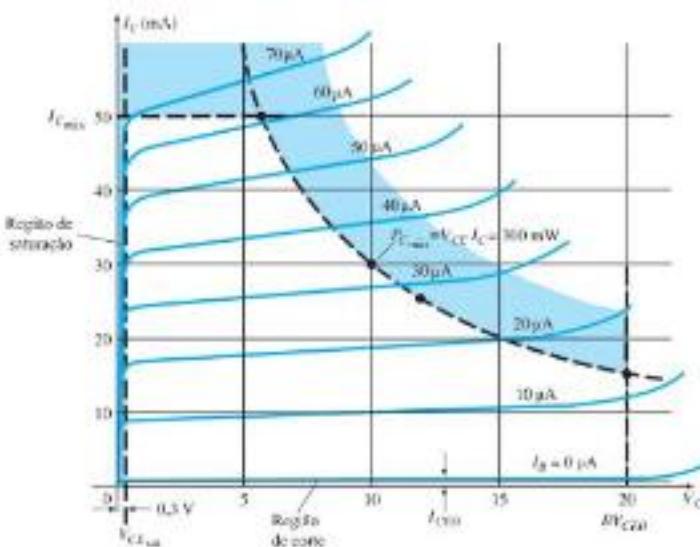

Limites de Operação

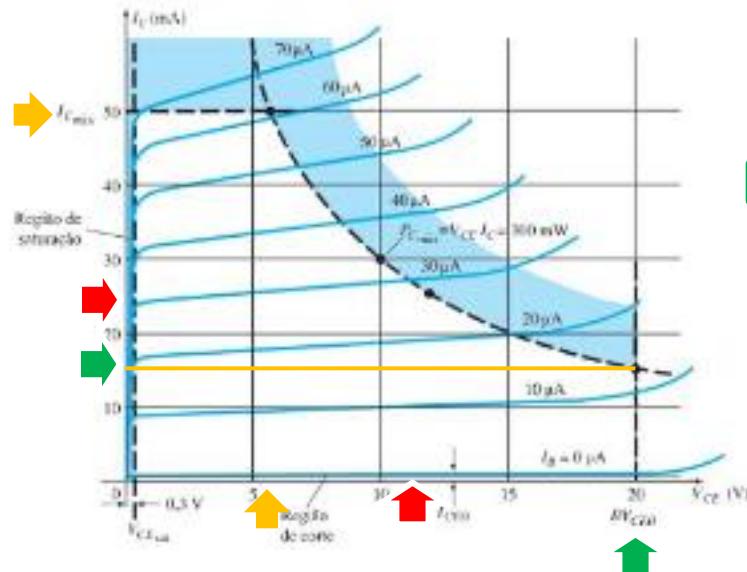


Fig. 3.22

Em $I_{Cmáx}$ Em qualquer ponto das curvas características, o produto de V_{CE} por I_C deve ser igual a 300 mW. Se escolhermos o valor máximo de 50 mA para I_C e o aplicarmos à relação anterior, obteremos

$$V_{CE}I_C = 300 \text{ mW}$$
$$V_{CE}(50 \text{ mA}) = 300 \text{ mW}$$

$$V_{CE} = \frac{300 \text{ mW}}{50 \text{ mA}} = 6 \text{ V}$$

Em $V_{CEmáx}$ Como resultado, descobrimos que, se $I_C = 50$ mA, então $V_{CE} = 6$ V na curva de dissipação de potência, como indicado na Figura 3.22. Se agora escolhermos o valor máximo de 20 V para V_{CE} , o valor de I_C será

$$(20 \text{ V})I_C = 300 \text{ mW}$$
$$I_C = \frac{300 \text{ mW}}{20 \text{ V}} = 15 \text{ mA}$$

Em $I_C = \frac{1}{2}I_{Cmáx}$ Se agora escolhermos um valor intermediário de I_C , como 25 mA, e calcularmos o valor resultante de V_{CE} , obteremos

$$V_{CE}(25 \text{ mA}) = 300 \text{ mW}$$

e

$$V_{CE} = \frac{300 \text{ mW}}{25 \text{ mA}} = 12 \text{ V}$$

Operating Limits

Se as características não estiverem disponíveis ou não constarem da folha de dados (o que ocorre muitas vezes), deve-se simplesmente assegurar que I_C , V_{CE} e seu produto $V_{CE}I_C$ situem-se nos intervalos mostrados na seguinte faixa:

$$I_{CEO} \leq I_C \leq I_{C_{\max}}$$

$$V_{CE_{\text{sat}}} \leq V_{CE} \leq V_{CE_{\max}}$$

$$V_{CE}I_C \leq P_{C_{\max}}$$

Power Dissipation

Common-base:

$$P_{Cmax} = V_{CB} I_C$$

Common-emitter:

$$P_{Cmax} = V_{CE} I_C$$

Common-collector:

$$P_{Cmax} = V_{CE} I_E$$

Traçador de Curvas

O traçador de curvas da Figura 1.50 produz o gráfico da Figura 3.24 quando todos os controles estão corretamente ajustados. Os displays menores da direita determinam as escalas utilizadas para as curvas características. A sensibilidade vertical é de 2 mA/div, resultando na escala exibida no lado esquerdo da tela do monitor. A sensibilidade horizontal é de 1 V/div, resultando na escala mostrada abaixo das curvas características. A função degrau revela que as curvas são separadas por uma diferença de 10 μ A, começando em 0 μ A para a curva inferior.

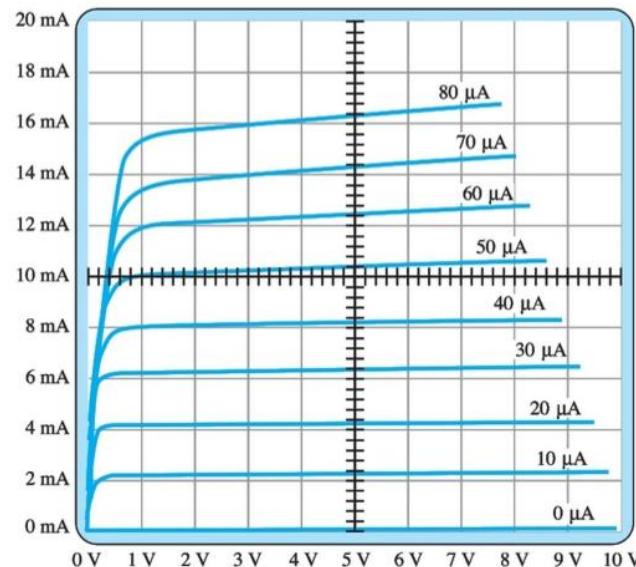


Fig. 3.24



Some DMMs measure β_{DC} or h_{FE}

O último fator de escala fornecido pode ser utilizado para determinar rapidamente o parâmetro β_{ca} em qualquer região das curvas características. Multiplica-se simplesmente o fator mostrado no display pelo número de divisões entre as curvas de I_B na região de interesse. Por exemplo, determinaremos β_{ca} em um ponto Q para $I_C = 7 \text{ mA}$ e $V_{CE} = 5 \text{ V}$. Nessa região da tela, a distância entre as curvas de I_B é $9/10$ de uma divisão, como indicado na Figura 3.25. Utilizando o fator especificado, concluímos que:

$$\beta_{CA} = \frac{9}{10} \text{ div} \left(\frac{200}{\text{div}} \right) = 180$$

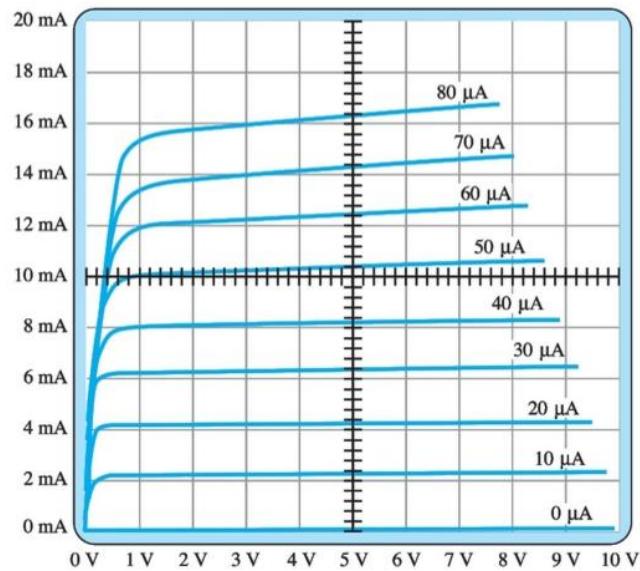
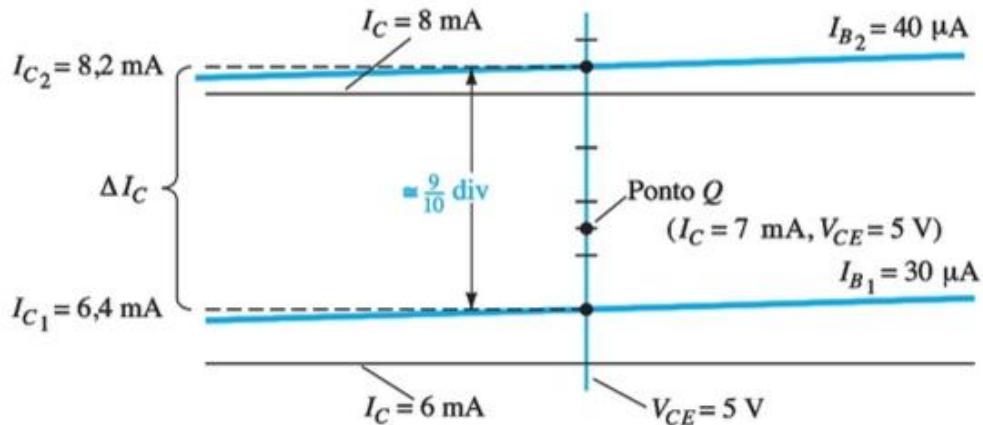


Fig. 3.22

$$\begin{aligned}\beta_{CA} &= \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} \Big|_{V_{CE}=\text{constante}} = \frac{I_{C_1} - I_{C_1}}{I_{B_2} - I_{B_1}} = \frac{8.2 \text{ mA} - 6.4 \text{ mA}}{40 \mu\text{A} - 30 \mu\text{A}} \\ &= \frac{1.8 \text{ mA}}{10 \mu\text{A}} = 180\end{aligned}$$

Transistor Datasheet

Transistor Specification Sheet

MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	2N4123	Unit
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	30	Vdc
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	40	Vdc
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5.0	Vdc
Collector Current – Continuous	I_C	200	mAdc
Total Device Dissipation @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ Derate above 25°C	P_D	625 5.0	mW mW°C
Operating and Storage Junction Temperature Range	T_j, T_{stg}	-55 to +150	°C

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristic	Symbol	Max	Unit
Thermal Resistance, Junction to Case	$R_{\theta JC}$	83.3	°C W
Thermal Resistance, Junction to Ambient	$R_{\theta JA}$	200	°C W



Fig. 3.23

Transistor Specification Sheet

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Max	Unit
OFF CHARACTERISTICS				
Collector-Emitter Breakdown Voltage (1) ($I_C = 1.0 \text{ mA}_\text{dc}$, $I_E = 0$)	$V_{(\text{BR})\text{CEO}}$	30		Vdc
Collector-Base Breakdown Voltage ($I_C = 10 \mu\text{A}_\text{dc}$, $I_E = 0$)	$V_{(\text{BR})\text{CBO}}$	40		Vdc
Emitter-Base Breakdown Voltage ($I_E = 10 \mu\text{A}_\text{dc}$, $I_C = 0$)	$V_{(\text{BR})\text{EBO}}$	5.0	–	Vdc
Collector Cutoff Current ($V_{CB} = 20 \text{ V}_\text{dc}$, $I_E = 0$)	I_{CBO}	–	50	nA _d c
Emitter Cutoff Current ($V_{BE} = 3.0 \text{ V}_\text{dc}$, $I_C = 0$)	I_{EBO}	–	50	nA _d c
ON CHARACTERISTICS				
DC Current Gain(1) ($I_C = 2.0 \text{ mA}_\text{dc}$, $V_{CE} = 1.0 \text{ V}_\text{dc}$) ($I_C = 50 \text{ mA}_\text{dc}$, $V_{CE} = 1.0 \text{ V}_\text{dc}$)	h_{FE}	50 25	150 –	–
Collector-Emitter Saturation Voltage(1) ($I_C = 50 \text{ mA}_\text{dc}$, $I_B = 5.0 \text{ mA}_\text{dc}$)	$V_{CE(\text{sat})}$	–	0.3	Vdc
Base-Emitter Saturation Voltage(1) ($I_C = 50 \text{ mA}_\text{dc}$, $I_B = 5.0 \text{ mA}_\text{dc}$)	$V_{BE(\text{sat})}$	–	0.95	Vdc

Fig. 3.23

Transistor Specification Sheet

SMALL-SIGNAL CHARACTERISTICS


Current-Gain – Bandwidth Product ($I_C = 10 \text{ mA}_\text{dc}$, $V_{CE} = 20 \text{ V}_\text{dc}$, $f = 100 \text{ MHz}$)	f_T	250		MHz
Output Capacitance ($V_{CB} = 5.0 \text{ V}_\text{dc}$, $I_E = 0$, $f = 100 \text{ MHz}$)	C_{obo}	–	4.0	pF
Input Capacitance ($V_{BE} = 0.5 \text{ V}_\text{dc}$, $I_C = 0$, $f = 100 \text{ kHz}$)	C_{ibo}	–	8.0	pF
Collector-Base Capacitance ($I_E = 0$, $V_{CB} = 5.0 \text{ V}$, $f = 100 \text{ kHz}$)	C_{cb}	–	4.0	pF
Small-Signal Current Gain ($I_C = 2.0 \text{ mA}_\text{dc}$, $V_{CE} = 10 \text{ V}_\text{dc}$, $f = 1.0 \text{ kHz}$)	h_{fe}	50	200	–
Current Gain – High Frequency ($I_C = 10 \text{ mA}_\text{dc}$, $V_{CE} = 20 \text{ V}_\text{dc}$, $f = 100 \text{ MHz}$) ($I_C = 2.0 \text{ mA}_\text{dc}$, $V_{CE} = 10 \text{ V}$, $f = 1.0 \text{ kHz}$)	h_{fe}	2.5 50	– 200	–
Noise Figure ($I_C = 100 \mu\text{A}_\text{dc}$, $V_{CE} = 5.0 \text{ V}_\text{dc}$, $R_S = 1.0 \text{ k ohm}$, $f = 1.0 \text{ kHz}$)	NF	–	6.0	dB

(1) Pulse Test: Pulse Width = 300 μs . Duty Cycle = 2.0%


Fig. 3.23

Transistor Specification Sheet


h_{FE} – DC Current Gain

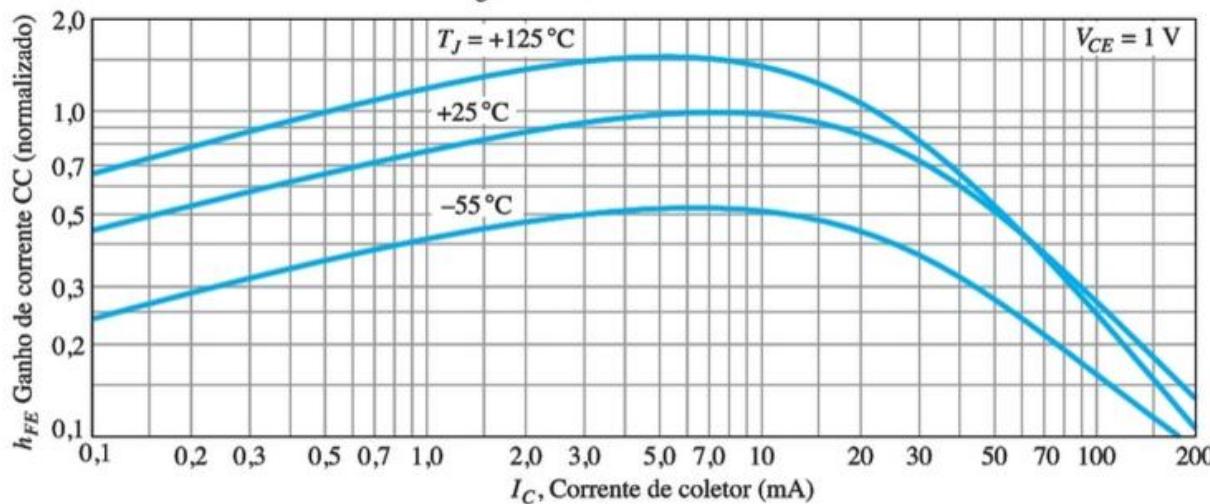

h_{fe} – AC Current Gain

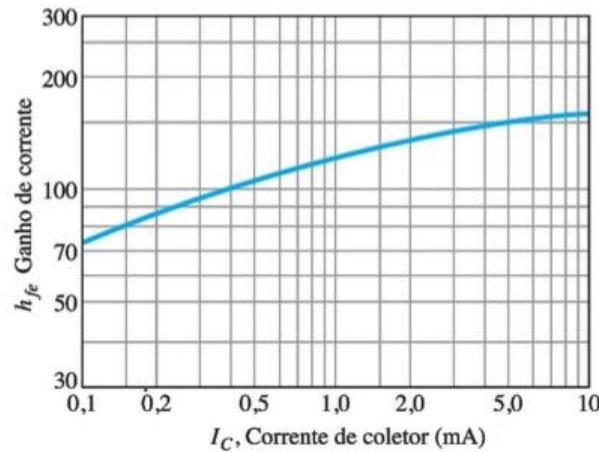

h_{re} – Voltage Feedback Ratio

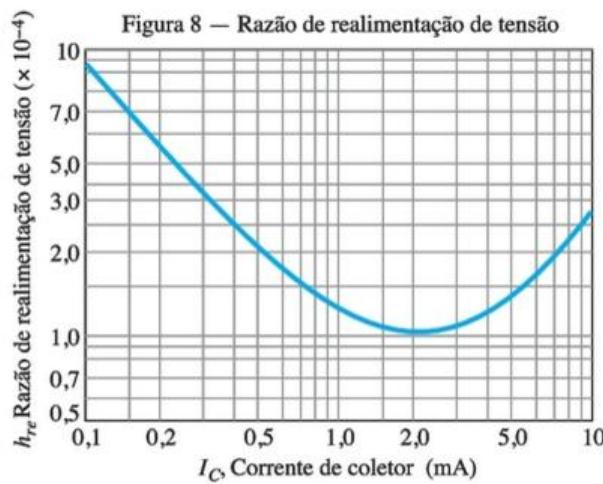

h_{oe} – Output Admittance

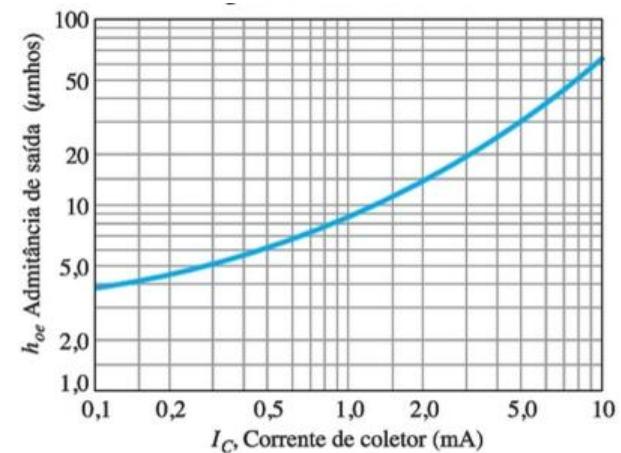


Fig. 3.23