
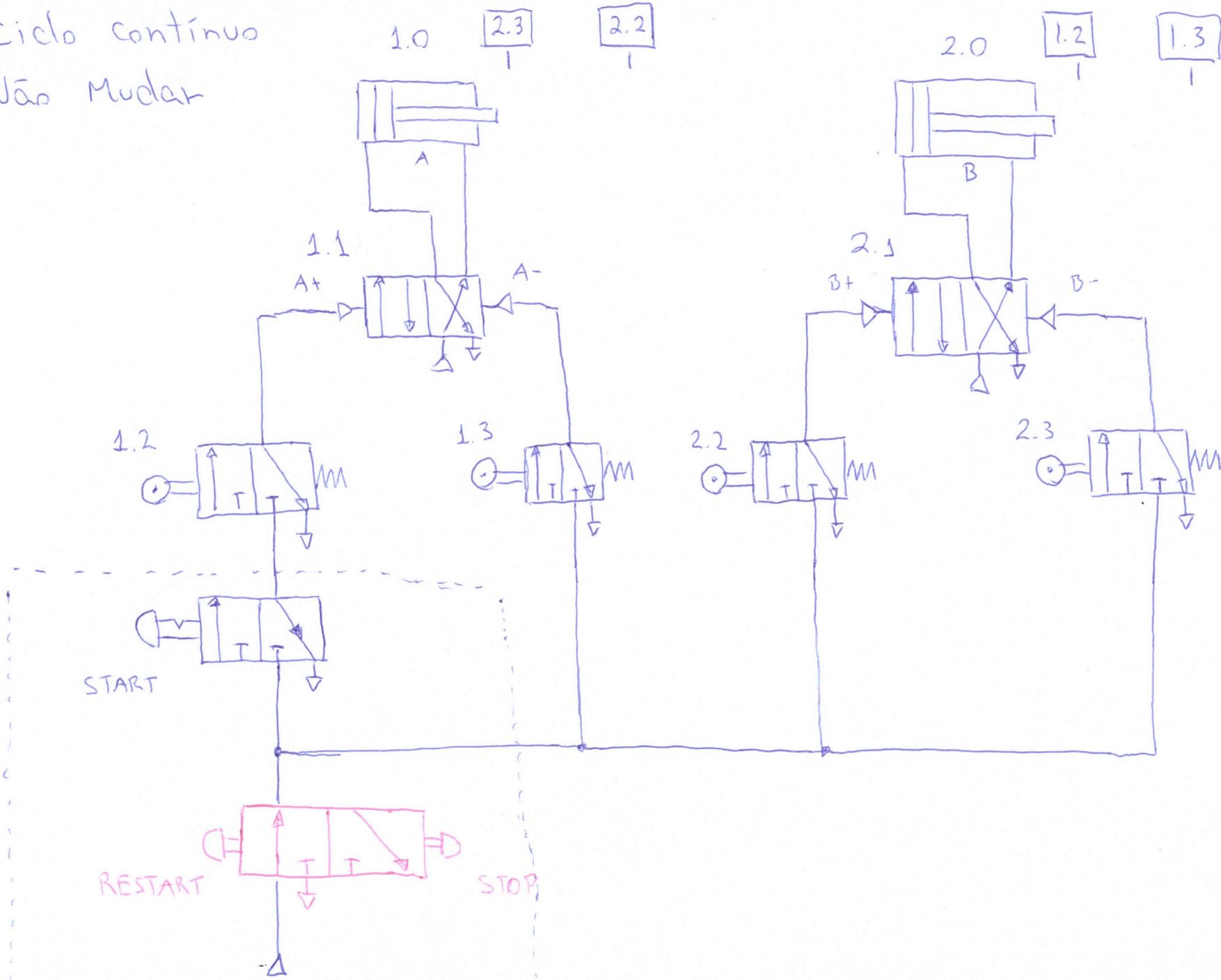


A+B+ | A-B-


Ciclo contínuo

Não Mudar

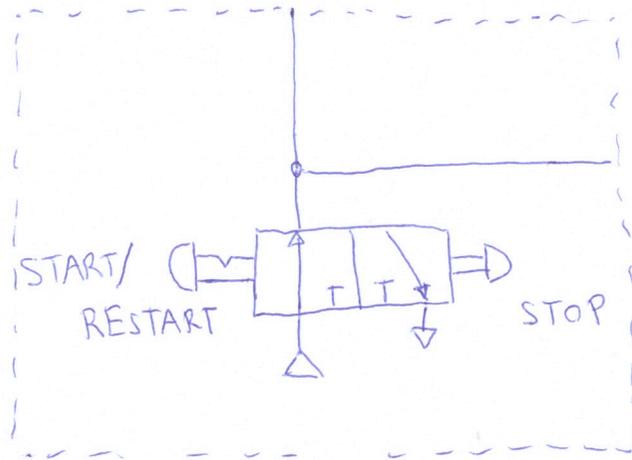




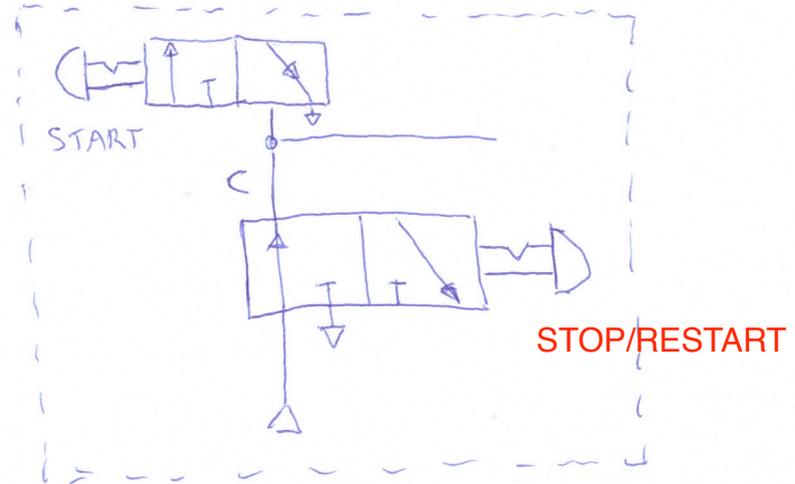Perde a opção do circuito funcionar até o final do ciclo quando o botão start não estiver pressionado.



Solução com outro tipo de botão para STOP/RESTART

A+B+ | A-B-  
Ciclo continuo  
Não Mover

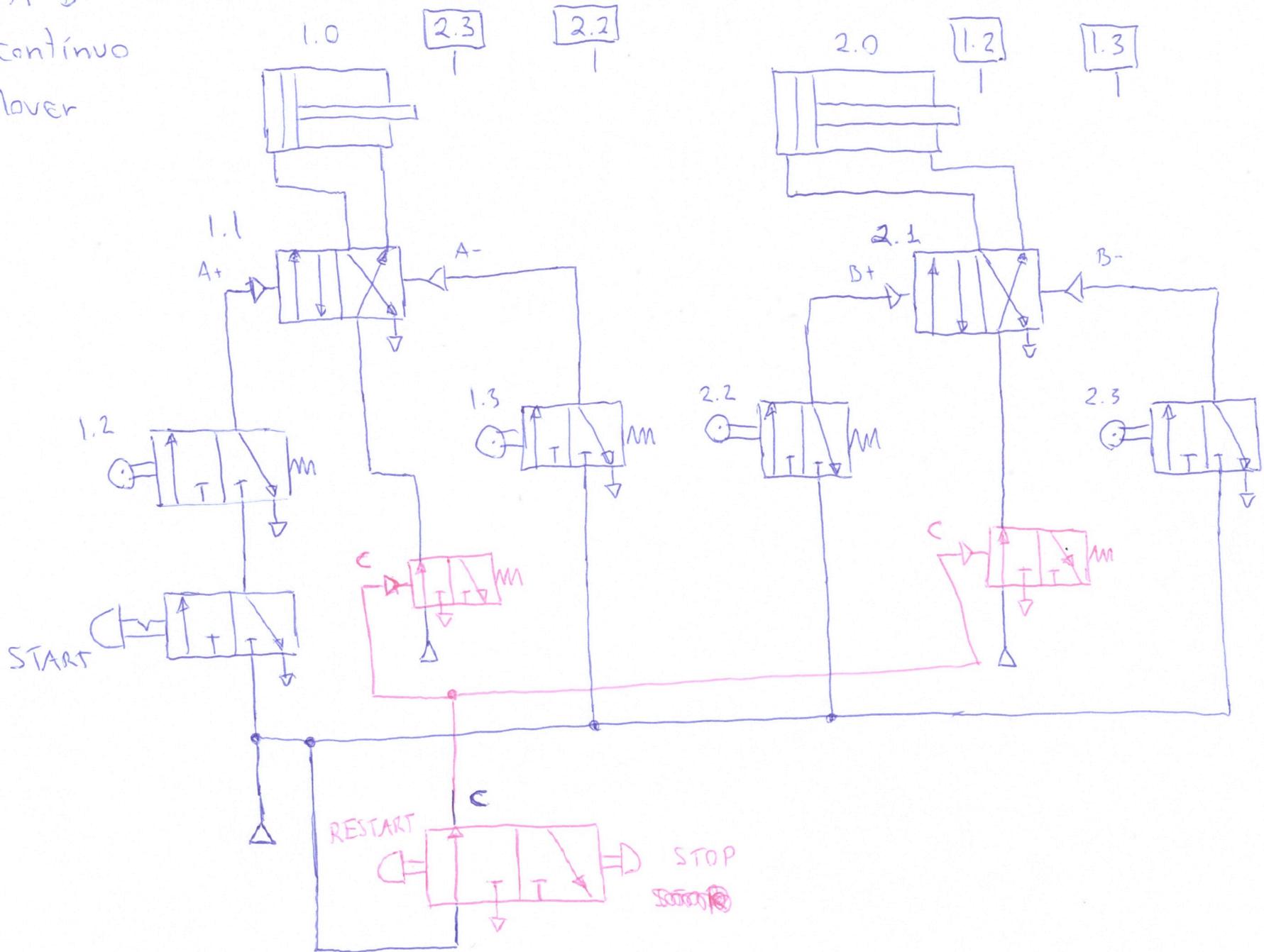

A+B+ / A-B-

ciclo contínuo

Pistão Bloqueado

